

**Elektromehaničke i električne pretvorbe**

**EEP**

**Auditorne vježbe**

**2014/2015**

**21.10.2015**

Posebna zahvala kolegi šjor „luka123“ na auditornima broj 8, jer bez njih bi ovaj dokument bio nepotpun.

Zadaci koji su rješeni na auditornim vježbama neki su od zadataka za vježbu. Tamo imate potpuni tekst zadatka. Ovdje su pisani ulazni podaci, računska rješenja te dodatni komentari. Mada je ovdje sve napisano neke jako bitne stvari koje djeluju jednostavne nisu napisane, jer se smatra da teoriju već znate. Zbog toga je dobro da idete na predavanja i auditorne vježbe.

Ovo je temeljni predmet ukoliko namjeravate nastaviti na smjeru ESIT, stoga je dobro da razumjete problematiku i principe (Žarko će vas provjeriti na usmenom). Učite za znanje koje će vam itekako koristit u nastavku studija.


## SRETNO



MATAN

Auditorne 1.

1.

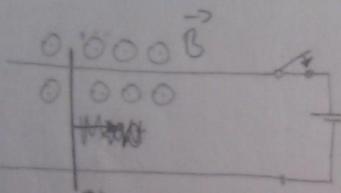

$$B = 0.8 \text{ T}$$


$$R = 1\Omega$$

$$U = 10 \text{ V}$$

$$l = 1 \text{ m}$$

a) smjer  $\vec{F}_{em}$ ,  $N$ ,  $\vec{E}_{ind}$  u  $t=0^+$


MODEL

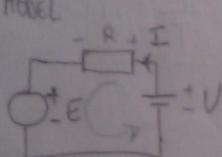

$$F = I(\vec{v} \times \vec{B})$$

$$F_{em} = I(l \times \vec{B})$$
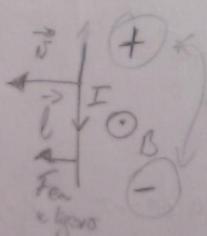
$$I \left[ \vec{v} \times \vec{B} \right]$$



$$u \leftarrow 0^+ \Rightarrow E = 0 \quad I = \frac{U}{R}$$

$$E = l \cdot (\vec{v} \times \vec{B})$$

$\underbrace{\vec{v} \times \vec{B}}$   
je  $\oplus$

MENVO	E	F
DUKA	D	L
PRIMAC	U	F
DLAN	B	B
PSTI	+E	I

$$F = B \cdot I \cdot l = 0.8 \cdot 10 \cdot 1 = 8 \text{ N}$$

Brzinu i struje u stacionarnom stanju  
 $v \rightarrow$

$$F = B \cdot I \cdot l$$

$$F_{em} = m \cdot \frac{dv}{dt} = 0 \text{ st. stanje}$$

$$F_{em} = 0 = B \cdot I \cdot l$$

$$U - I \cdot R - E = 0$$

$$\boxed{U = E + I \cdot R}$$

$$I = \frac{U-E}{R} \Rightarrow 0 \quad \boxed{U = E}$$

$$E = B \cdot l \cdot N$$

$$N = \frac{E}{B \cdot l} = \frac{10 \cdot 1}{0.8 \cdot 1}$$

$$W = F \cdot S = 0$$


$$E = P_{el} \cdot t = U \cdot I \cdot t = 0$$

$$\eta = \frac{Q}{O} = ? \quad \text{UEMA ELM. PRETVORBE}$$

d)  $F_r = SN$  ujivo

$$F, U, F_{em}, E$$

u st. st.

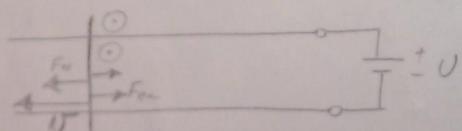


$$F_{em} = SN \text{ u desno} = B \cdot I \cdot l$$

$$I = \frac{5}{0.8 \cdot 1} = 6.25 \text{ A}$$

$$F =$$
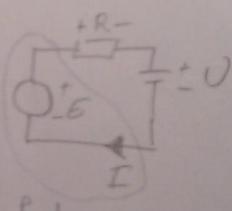
$$N = \frac{E}{B \cdot l} = 20,3 \frac{1}{\text{s}}$$



$$U + I \cdot R - E = 0$$

$$E = U + I \cdot R$$

$$E = 10 + 6,25 = 16,25$$

$$Preh = F_r \cdot N = E \cdot I$$

$$5 \cdot 20,3 = 16,25 \cdot 6,25$$

$$101,5 = 101,5$$

$$P_{el} = U \cdot I = 62,5 \text{ kW}$$

$$\eta = \frac{P_{el}}{P_{ul}} = \frac{62,5 \text{ kW}}{101,5 \text{ kW}} = 0,615$$

6eN - originalni kod / gug energija ide iz mrež. direktno u ele.

E = U - nema pretranslate

E < U - rotorski

E > U - generatorski



$$F_{tr} = 2N$$

N, I, E

St. st

$$F_{tr} = 2N$$

$$F_{em} = -F_{tr} = -2N$$

$$F_{em} = B \cdot I \cdot l$$

$$I = \frac{F}{B \cdot l} = \frac{2}{0,8 \cdot 1} = 2,5A$$

$$\vec{F} = I \cdot (\vec{l} \times \vec{B})$$

$$E = Blv$$

$$U = \frac{E}{l \cdot l} = 9,38$$

$$\eta = \frac{P_{el}}{P_{tot}} = \frac{F \cdot l \cdot v}{U \cdot I} = \frac{2 \cdot 9,38}{10 \cdot 2,5} = 0,75$$

e)  $F_N = 10N$  udesno



I, N, F

$$F_N = F_{em} = 10N$$

$$F = B \cdot I \cdot l$$

$$I = \frac{F_{em}}{B \cdot l} = 12,5A$$


$$\vec{F} = I (\vec{l} \times \vec{B})$$

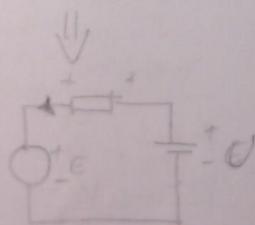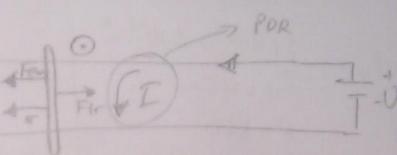

$$E + I \cdot R = U$$

$$E = U - I \cdot R$$

$$E = 7,5V$$

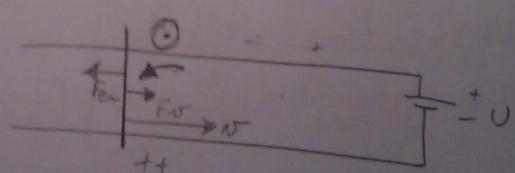


$$EO^-$$

$$U - I \cdot R + E = 0$$

PSK  $\rightarrow$  Przadruj o loceje  
oba izvora deju energiju

$$E = IR - U = 2,5V$$

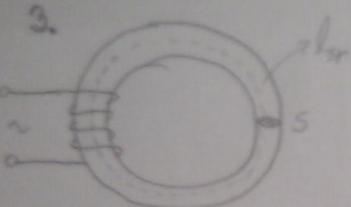

$$S = 9 \text{ m}^2 = 9 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$l_{SR} = 0,6 \text{ m}$$

$$N = 850$$

$$U = 220 \text{ V}$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$\mu_r = 500$$

$$\mu = \mu_0 \mu_r$$

$$4 \pi \cdot 10^{-7} \frac{Vs}{Am}$$

$$\phi = B \cdot S \left[ \frac{Wb \cdot V}{V_s} \right]$$

$$\rightarrow \frac{V_s}{m^2}$$

a)  $\phi, \dot{\phi}, B, L, R_m, R_s$   $\rightarrow$  mag. verhältnisse

$$T = N \cdot \phi$$

$$e = - \frac{d\phi}{dt}$$

$$\boxed{\nabla \cdot \vec{B} = 0} \rightarrow \text{keine polare} \text{ mag. verhältnisse}$$

$$U(t) = U_{eff} \sqrt{2} \sin(\omega f \cdot t)$$

$$u = -e = \frac{d\phi}{dt}$$

$$\phi = \phi_{max} \cdot \sin(\omega f t)$$

$$\dot{\phi} = N \cdot \phi = N \cdot \phi_{max} \sin(\omega f t)$$

$$\frac{d\phi}{dt} = N \cdot \phi_{max} \omega f \cos(\omega f t) = u = U \sqrt{2} \sin(\omega f t)$$

$$U \sqrt{2} = N \cdot \phi_{max} \cdot \omega f$$

$$\boxed{U = \frac{N \cdot \phi_{max} \cdot \omega f}{\sqrt{2}} = 4,44 \cdot N \cdot \phi_{max} \cdot f} \quad !$$

$\rightarrow$  aktivero sva spolj. zavojnica  $\rightarrow$  effektivno  
Nzavojna

$B_{max} \cdot S$

$$\boxed{B_{max} = \frac{U}{4,44 \cdot N \cdot f \cdot S} = 1,295 \text{ T}}$$

$$B_{max} = B_{MAX} \cdot S = 1,17 \text{ mV}_S$$

$$\Phi_m = N \cdot \phi_m = 0,99 \text{ V}_S$$

AMPEROV ZAKON PROTJEZANJA

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \Phi \sum I$$



$$B \cdot \mu \cdot H$$

$$H \cdot l_{sr} = N \cdot I$$



$$\frac{B}{\mu} \cdot l_{sr} = N \cdot I$$

$$I_{max} = \frac{B_{max} \cdot l_{sr}}{\mu \cdot N} = \sqrt{2} \cdot 1,08 \text{ A}$$

$$\boxed{I_{eff} = 1,03 \text{ A}}$$

$$L = \frac{1}{I} \cdot \frac{N \cdot \phi}{I} = \frac{N \cdot B \cdot S}{I} = \frac{N \cdot \mu \cdot H \cdot S}{I} = \frac{N \cdot \mu \cdot N \cdot I \cdot S}{I \cdot l_{sr}}$$

$$\boxed{L = \frac{N^2 \cdot \mu \cdot S}{l_{sr}}} = N^2 \cdot R_m \rightarrow$$


$$\boxed{R_m = \frac{\mu \cdot S}{l_{sr}}}$$

$$\boxed{R_m = \frac{1}{f_m} = \frac{l_{sr}}{\mu \cdot S}}$$


$$L = 0,68 \text{ H}$$

$$f_m = 9,43 \cdot 10^7 \frac{\text{V}_S}{\text{A}}$$
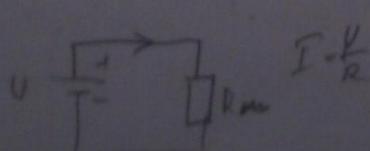
$$R_m = 1,06 \cdot 10^8 \frac{\text{A}}{\text{V}_S}$$



$$I = \frac{U}{R_m}$$

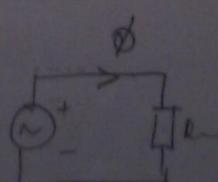

$$\Phi = \frac{N \cdot I}{R_m} = \frac{\Theta}{R_m}$$

4. Transf  $\Rightarrow$  100/10kV, 30MVA, 50Hz

$$P_o = 150 \text{ kW}$$

$$110 \text{ kV; } 60 \text{ Hz?}$$

$$P_o = ?$$

$$P_H/P_r = 1.5$$

$$P_H \sim B^{2.2}$$

$$P_o = P_h + P_r \approx 2.5 P_r$$

$$U_1 = 4.44 \cdot N \cdot S \cdot B_1 \cdot f_1$$

$$\frac{P_h}{P_r} = 1.5$$

$$U_2 = 4.44 \cdot N \cdot S \cdot B_2 \cdot f_2$$

$$P_r = 60 \text{ kW}$$

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{B_1}{B_2} \cdot \frac{f_1}{f_2} \Rightarrow \frac{B_2}{B_1} = 0.9167$$

$$P_H = 30 \text{ kW}$$

$$P_H \sim f \cdot B^{2.2}$$

$$P_r \sim f^2 \cdot B^2$$

$$P_{H2} = P_{H1} \cdot \frac{f_2}{f_1} \cdot \left(\frac{B_2}{B_1}\right)^{2.2} = 89.2 \text{ kW}$$

$$P_{r2} = P_{r1} \cdot \left(\frac{f_2}{f_1}\right) \left(\frac{B_2}{B_1}\right)^2 = 72.6 \text{ kW}$$

$$P_{o2} = P_{H2} + P_{r2} = 161.8 \text{ kW}$$

## Auditorium 2

1. LT

5MVA

20/0.6kV


$$\underline{25^\circ C} \longrightarrow 75^\circ C$$

$$P_K = 68 \text{ kW} \quad \eta_K = 9\%$$

$$R_1 = 0.45 \Omega$$

$$R_2 = 0.5 \Omega$$

$$I_p = 10 I_{0,25} = 1\% I_N$$

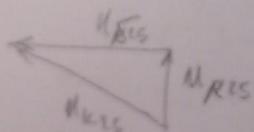


$$I_{N,25} = \frac{S_n}{U_{2,25}} = 250 \text{ A}$$

$$\eta_{2,25} = \frac{P_{2,25}}{S_n} \cdot 100\% = 1,36\%$$

$$I_{2,25} = \frac{S_n}{U_{2,25}} = 8,33 \text{ kA}$$
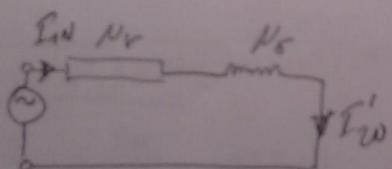
$$\eta_{p,25} = \eta_{p,25} = \sqrt{\eta_{K,25}^2 - \eta_{R,25}^2} = 8,90\%$$



$$b = \frac{235 + \Omega_1}{235 + \Omega_2} = \frac{235 + 75}{235 + 25} = 1,1923$$

$$P_K = P_{Cu,1} + P_{Cu,2} + P_{dead}$$

restante temp  $\boxed{b}$       padiglio temp  $\boxed{\frac{1}{b}}$

$$P_{Cu,25} = I_1^2 \cdot R_{1,25} + I_2^2 \cdot R_{2,25} = 59722 \text{ W}$$

$$P_{dead} = P_K - P_{Cu,25} = 68000 - 59722 = 8278 \text{ W}$$

$$P_{Cu,75} = P_{Cu,25} \cdot b = 59722 \cdot 1,1923 = 71207 \text{ W}$$

$$P_{dead,75} = P_{dead,25} \cdot \frac{1}{b} = 8278 \cdot \frac{1}{1,1923} = 6943 \text{ W}$$

$$P_{K,75} = P_{Cu,75} + P_{dead,75} = 78150 \text{ W}$$

$$\eta_{KZS} = \frac{P_{KZS}}{S_n} \cdot 100\% = 1,56\%$$

$$\eta_{KZS} = \sqrt{\eta_{KZS}^2 + \eta_{EzS}^2} = 9,03\%$$


$$\eta_K \sim Z_K = 9,03\%$$

$$U_r \sim R_K = 1,56\%$$

$$U_E \sim X_K = 8,90\%$$

$$X_{15} = X_{25} = \frac{X_K}{2} = 4,45\%$$

$$I_N = 1\% I_n = 0.01$$

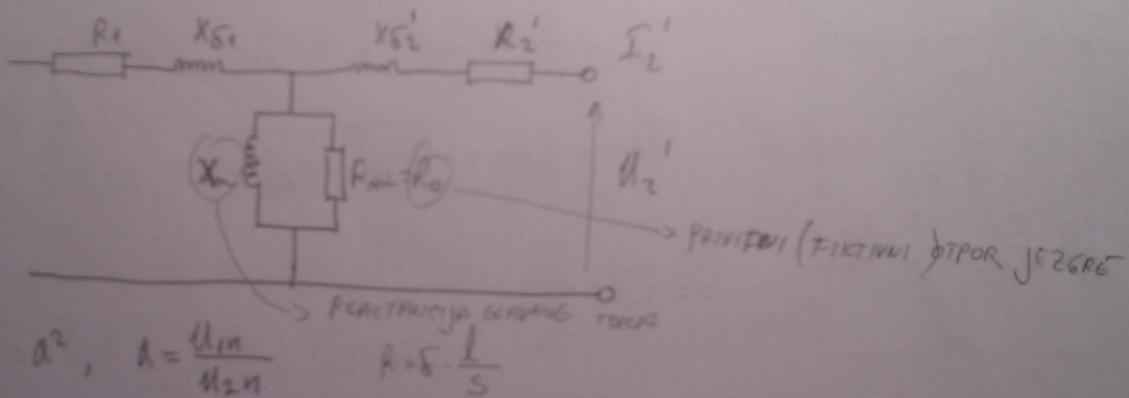

$$Z_b = \frac{U_n^2}{S_n} = 80\Omega$$

$$R_2\%_{zS} = R_{KZS} - R_1 = 0,36\%$$

$$R_2\%^{om}_{zS} = \frac{R_{2m} \cdot b \cdot d^2}{Z_b} \cdot 100\% = 0,83\%$$

$$X_P = \frac{U_n\%}{I_N\%} = \frac{1}{0,01} \cdot 100\% = 10000\%$$

$$R_0 = \frac{U_n\%}{I_{0R}} = \frac{1}{0,001} \cdot 100\% = 100000\%$$


2. Svi trofazni transformatori bezobzira na stvarni spoj računaju se kada su spojeni u spoj  $Yy$ .

3fT

400kVA

$$\boxed{10/0,4kV} = \text{Vozni mimo}$$

Dyn5

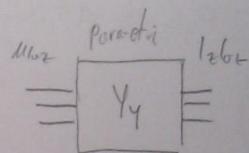

$75^{\circ}\text{C}$

$$P_K = 3767 \text{ W}$$

$$P_0 = 445 \text{ W}$$


$$M_{IC} = 388\%$$

$$I_0 = 0,13\% I_N$$

$22^{\circ}\text{C}$

$$R_{st1} = 2,14 \Omega$$

$$R_{st2} = 0,0023 \Omega$$

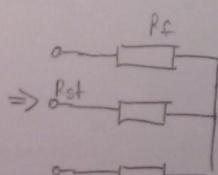

$$U_f = \frac{U_L}{\sqrt{3}}$$

$$R_{st} = 2 R_f$$

$$3 \cdot \frac{R_{st}}{2} \cdot I_f^2 \rightarrow P_{cu}$$

Faze

10/0,4kV

$$I_{IN} = \frac{S_N}{\sqrt{3} U_{IN}} = 23,1A$$

$$b = \frac{235+75}{235+22} = 1,2062$$

$$I_{2N} = \dots = 57,4A$$

$$\underbrace{P_{Cu75}}_{\text{Zadano}} = \underbrace{P_{Cu75} + P_{load75}}_{\text{Prer}}$$

$$P_{Cu75} = b \cdot P_{Cu25} = b \cdot \left( 3 \cdot \frac{R_{st1}}{2} \cdot I_1^2 + 3 \cdot \frac{R_{st2}}{2} \cdot I_2^2 \right)$$

$$P_{Cu75} = 2146,4 + 1387,4 \text{ W} = 3533$$

$$P_{load75} = 265,2 \text{ W}$$

$$Z_b = \frac{U_{IN}^2}{S_N} = 2505 \Omega$$

$$R_1 = \frac{1}{2} R_{St1} \cdot b \cdot \frac{1}{2b} \cdot 100\% = 0.53\% \quad R_1' = R_{2Cu} + R_{dod}$$

$$R_{2Cu}' = \frac{1}{2} R_{St2} \cdot b \cdot d \cdot \frac{1}{2b} \cdot 100\% = 0.867 \cdot \frac{1}{2b} \cdot 100\%$$

$$\alpha = \left( \frac{U_{1N}}{U_{2N}} \right)$$

$$R_{dod} = \frac{P_{dod}/3}{I_{10}^2} = 0,1665 \Omega$$

$$R_K = R_1 + R_2'$$

$$R_2' = 1,033 \cdot \frac{1}{2b} \cdot 100\% = 0.41\%$$

$$R_K = R_1 + R_2' = 0.53 + 0.41 = 0.94\%$$


$$R_{K75\%} \sim U_K \% = 0.94\%$$

$$U_{K75\%} = 3,88\%$$

$$U_{525\%} = \sqrt{U_{K75\%}^2 - U_{K+5\%}^2} = 3,76\%$$

$$\rightarrow X_K = 3,76\% = X_1 + Y_{15}^{'}$$

$$X_1 = Y_{15}^{'} = 1,88\%$$

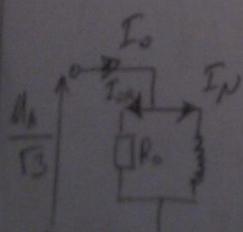

$$P_{o1} = \frac{\left(\frac{U_N}{\sqrt{3}}\right)^2}{R_o}$$

$$P_{oK75\%} = 3P_{o1} = \frac{U_N^2}{R_o} \Rightarrow R_o = \frac{U_N^2}{P_{o1}} = 224715 \Omega$$

$$T_{oR} = \frac{M_{pN}}{R_o} = \frac{M_p}{\frac{\sqrt{3}}{R_o}} = \dots = 0,1125\%$$

$$R_o = 89888 \Omega$$

$$I_p = \sqrt{I_o^2 - I_{ok}^2}$$

$$= \sqrt{0,13^2 - 0,11125^2}$$




$$I_p = 0,06726 \%$$

$$\boxed{X_m = \frac{U_{DN}}{I_p} = \dots = 148685\%}$$

grupa spole

③ 440  $\rightarrow$  połączenie napięcia niewspółliniowe i niewspółliniowe

Dyn 5

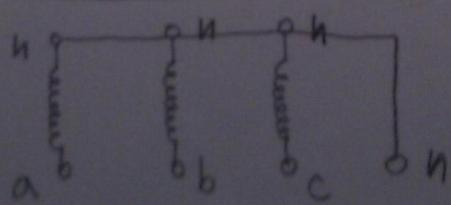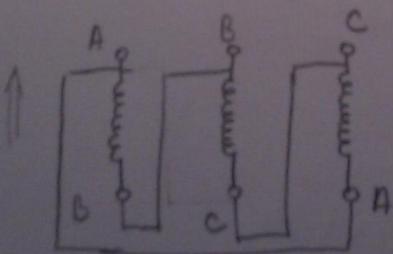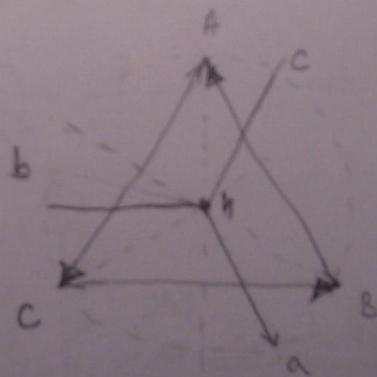

④

$$\frac{U_{in}}{U_{2n}} = \frac{280}{220}$$

50Hz

$$U_r = 2,5\%, U_k = 4,55\%$$

$$\Delta U \text{ in } U_2' \text{ (in V : %)} = ?$$

a)  $\cos \rho_2 = 0,8$  ind  $I_2 = I_{2N}$

b)  $\cos \rho_2 = 0,6$  kip  $I_2 = 0,5I_{2N}$

$$U_0 = \sqrt{U_k^2 - U_r^2} = 3,8\%$$

$$\Delta U = \lambda \cdot [U_r \cos \rho_2 + U_0 \sin \rho_2]$$

↳ factor relating opt. transf  $\lambda = \frac{S}{S_N} = \frac{I}{I_N}$


a)  $\lambda = 1$    b)  $\lambda = 0,5$

a)  $\Delta U = 4,28\%$

b)  $\cos \rho = 0,6$  kip  $\Rightarrow \rho = \underline{\sin \rho = -0,8}$  kip

$$\Delta U = 0,75\%$$

→ state unclear!

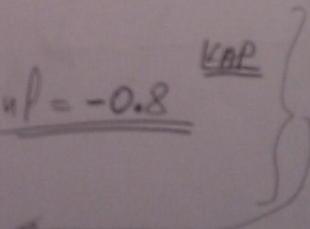

Prozentuale Formeln zu jedem Werte

$$\Delta U = \lambda \left( U_r \cos \rho_2 + U_0 \sin \rho_2 + 0,005 \left[ U_0 \cos \rho_2 - U_r \sin \rho_2 \right] \right)$$

1.  $\Delta U = \Delta U \cdot U_{1N} = -0,0075 \cdot 380 = -2,85V$




$$U_2' = U_{1N} + \Delta U = 377,15$$

2.  $\Delta U = \Delta U \cdot U_{2N} = -1,6SV$


$$U_2 = U_{2N} + \Delta U = 118,35V$$

$$E_1 = E_0 + I_2' \quad R_1 \quad X_{15} \quad X_{25} \quad R_2' \quad I_2' \quad I_1' \quad I_0$$

ind. opt.

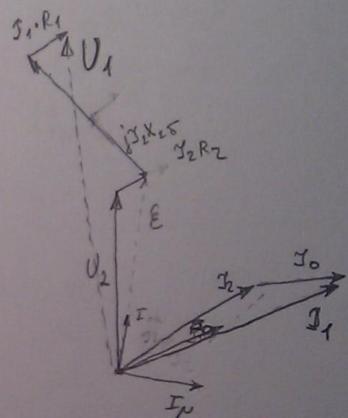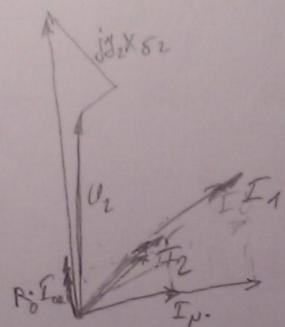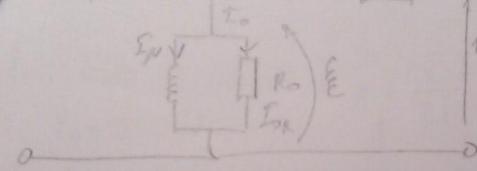

kap. opt

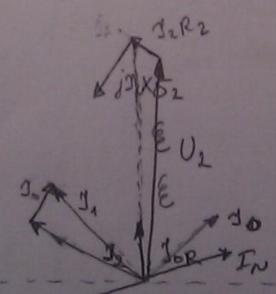

### Auditorium 3.

1. 3TR  $S_N = 100 \text{ kVA}$   
 $P_o = 350 \text{ W}$

$$\eta = \frac{P_{12}}{P_{ul}} = \frac{S_N \cdot \cos \varphi - P_g}{S_N \cdot \cos \varphi} = \frac{\alpha S_N \cos \varphi - P_g}{\alpha S_N \cdot \cos \varphi}$$

$P_N = 1850 \text{ W}$

$\cos \varphi = 0,8$

$\eta = ?$

a)  $\alpha = 0,6$  b)  $\alpha = 1$

$$P_g = P_o + P_{tN} = P_o + \alpha^2 P_{tN} = \alpha$$

$\begin{matrix} \uparrow & \uparrow \\ f(I) & f(I) \end{matrix}$

$S = S_N \cos \varphi \quad (\text{Vrijednost } \psi = \psi_N)$

$$\eta = 1 - \frac{P_g}{\alpha S_N \cdot \cos \varphi} = 1 - \frac{P_o + \alpha^2 P_{tN}}{\alpha S_N \cdot \cos \varphi}$$

a)  $\alpha = 0,6$   $\eta = 1 - \frac{350 + 0,6^2 \cdot 1850}{0,6 \cdot 100 \text{ kVA} \cdot 0,8} = 97,81\%$

b)  $\alpha = 1$   $\eta = 97,13\%$

Zbog čega je  $\eta_1 \neq \eta_2$

$$\eta_{max} = \frac{d\eta}{d\alpha} = 0 \Rightarrow \alpha^2 P_{tN} = P_o$$

gubitci PH. u izjavi

$$\alpha = \sqrt{\frac{P_o}{P_{tN}}} \Rightarrow \eta = \eta_{max}$$

gubitci KS. u balansu

$$\alpha_{max} = \sqrt{\frac{350}{1850}} = 0,42366$$


$\eta_{max} = 97,53\% \quad \text{pri } \cos \varphi_2 = 0,8$

Nazivna korisnost Transf.

$\alpha = 1 \quad \cos \varphi = 1$

$$\eta_n = 1 - \frac{P_{gn}}{S_N} = 1 - \frac{350 + 1850}{100k} = 97,70$$

① Autotransformator

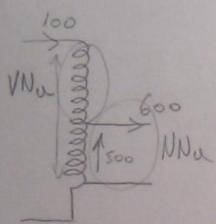

3TR

$$8 \text{ MVA} = S_n$$

$$35/10,5 \text{ kV}$$


Yd5

$$P_0 = 9,4 \text{ kW}$$

$$P_f = 5 \text{ kW}$$


$$\mu_K = 7\%$$
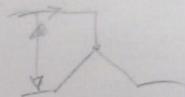
$$I_{1c} = \frac{100\%}{\mu_K} \cdot I_N$$




$$U_{1N} =$$
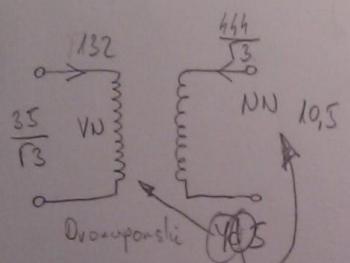
$$Y_a-O, S_a, U_{1a}/U_{2a}, \eta, U_{ka}$$



$$I_{1N} = \frac{S_n}{\sqrt{3} \cdot D_N} = 132 \text{ A}$$

$$I_{2N} = 440 \text{ A}$$

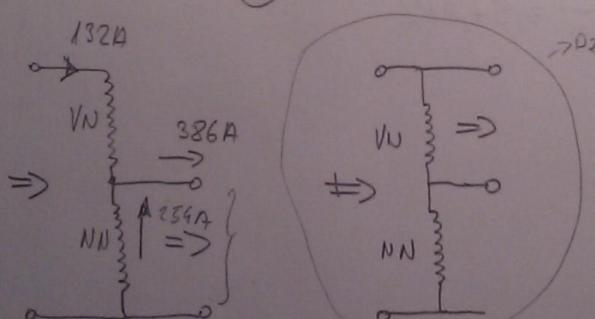

$$U_{1af} = \frac{35}{\sqrt{3}} + 10,5 \text{ kV}$$

$$= 30,71 \text{ kV}$$

$$S_a \left\{ \begin{array}{l} S_{1a} = \sqrt{3} I_{1a} \cdot U_{1a} = 12,2 \text{ MVA} \\ S_{2a} = \sqrt{3} I_{2a} \cdot U_{2a} = 12,2 \text{ MVA} \end{array} \right.$$

$$I_{1af} = 132 \text{ A}$$

$$I_{2af} = 386 \text{ A}$$

*Liniiski postojan u spaju*

$$U_{2af} = 10,5 \text{ kV}$$

$$S_a = S_T \cdot \frac{U_{1a}}{U_{1a} - U_{2a}} = 12,2 \text{ MVA}$$

*Tipska snaga (sn)*

$$U_{1a} = \sqrt{3} U_{1af} = 53,2 \text{ kV}$$

$$U_{2a} = \sqrt{3} U_{2af} = 18,2 \text{ kV}$$

$$I_{1a} = 132 \text{ A}$$

$$I_{2a} = 386 \text{ A}$$

$$\eta_{\text{el}} = \eta_e \frac{\eta_{\text{el}} - \eta_{\text{el}}}{\eta_{\text{el}}} = \dots = 4,61\%$$

$$\eta_{\text{el}} = 1 - \frac{P_{\text{loss}}}{S_{\text{el}}} = 1 - \frac{3,4 \text{ kW} + 5,4 \text{ kW}}{12,2 \text{ kW}} = 99,48\%$$


(příjem 99,21%)

32,94 kW svalu h výdeje  $\rightarrow$  příjem 99,21%

$$32,94 \text{ kWh} \cdot 365 / 1000 = 11,627 \text{ t}$$
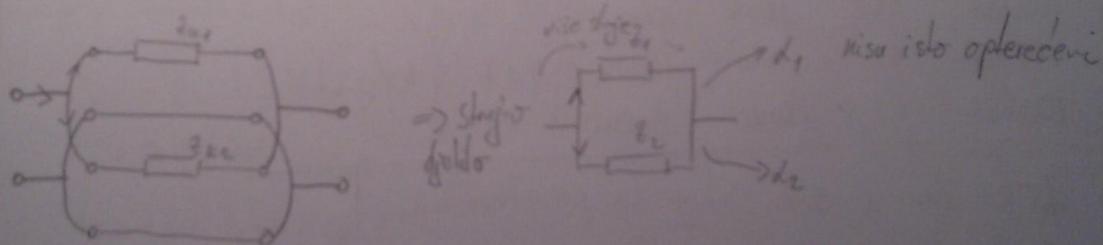
### ③ PARALELNÍ RAD

$\hookrightarrow$  blíže odpovídá rozdílu ~ „blíže“ užívání  
obou ulic



$$S_{1N} = S_{2N}$$

$$U_{1N} = U_{2N}$$

$$\left. \begin{array}{l} \eta_{R1\%} < \eta_{R2\%} \\ \varepsilon_{R1\%} < \varepsilon_{R2\%} \end{array} \right\} \text{Transf. se využívá } U_C \text{ če být relativně vysoký}$$

$$\left. \begin{array}{l} \varepsilon_{R1\%} < \varepsilon_{R2\%} \\ \lambda_1 > \lambda_2 \end{array} \right\} \text{opterecení}$$

$$\vec{S} = \vec{S}_1 + \vec{S}_2 = \frac{I_{\text{od}} / \text{par. rod}}{S_1 + S_2}$$

$\downarrow$   
norma  $\downarrow$   
80kVA

$$100\% > ? \cdot 80\%$$

$$100\text{kVA} + 0,8 \cdot 80\text{kVA} \neq 180\text{kVA}$$

$$\textcircled{B} \quad S_d = U_{k_{MN}} \cdot \sum_i \frac{S_{ni}}{U_{ki}} \quad - \text{Stromfuss}$$

↓

$S_D \Rightarrow$  snaga loži prenosi  $\rightarrow$  ti transformator

$$\textcircled{C} \quad S_D = S_{nD} \cdot \frac{S_{uk}}{U_{kD} \cdot \sum \frac{S_{ni}}{U_{ki}}}$$

$$\lambda = \frac{S_{uk}}{S_d}$$

$$d_i = \lambda \cdot \frac{U_{k_{MN}}}{U_{ki}}$$

	$U_k$	$P_o$	$P_f$
$T_1$ 150 kVA	3,5%	450W	1600W
$T_2$ 125 kVA	4%	550W	1200W
$T_3$ 100 kVA	4,5%	280W	900W

YdT  $\left\{ \begin{array}{l} 10/0,4 \text{kV} \end{array} \right.$

a) TR 2nu  $\lambda = 30\%$ , druga du preopterećenja

$S = ?$  i loži su preopterećeni

$T_1$  i  $T_2$  su  $\lambda > 1$

$$T_3 - \lambda_3 = 0,3$$

$$S_3 = S_{n3} \cdot \frac{S_{uk}}{U_{k3} \cdot \sum \frac{S_{ni}}{U_{ki}}}$$

$$0,3 S_{n3} = S_{n3} \cdot -11-$$

$$0,3 = \frac{S_{uk}}{U_{k3} \cdot \sum}$$

$$\boxed{S_{uk} = 0,3 \cdot 4,5 \cdot 96,3 = 330,14 \text{ kVA}}$$

$$\sum = \frac{150}{3,5} + \frac{125}{4} + \frac{100}{4,5} = 96,3 \text{ kVA}$$

$$\boxed{\lambda_1 > \lambda_2 > \lambda_3}$$

$$S_3 = 0,3 \cdot 100 = 90 \text{ kVA}$$

$$S_1 = S_{n1} \cdot \frac{S_{uk}}{U_{k1} \cdot \sum} = 145,6 \text{ kVA}$$

$$S_2 = S_{n2} \cdot \frac{S_{uk}}{U_{k2} \cdot \sum} = 126,6 \text{ kVA}$$

$$S_d = M_{\text{KMIN}} \cdot \Sigma$$

$$= 3,5 \cdot \Sigma = 337,2 \text{ kVA}$$

~~a ne 375!!!~~

c)  $\eta$  pri 80% dozvoljuj

$$\eta = 1 - \frac{P_{\text{gub}}}{S_{\text{gub}} \cdot \cos \varphi}$$

$$S_i = 0,8 S_d$$

$$\cos \varphi = 0,85 \text{ kup.}$$

~~ne-za-d~~  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$

$$\lambda = \frac{0,8 S_d}{S_d} = 0,8 \quad \lambda_i = \lambda \cdot \frac{M_{\text{KMIN}}}{M_{\text{ki}}}$$

$$\lambda_1 = 0,8 \cdot \frac{3,5}{3,5} = 0,8$$





$$\lambda_2 = 0,8 \cdot \frac{3,5}{4} = 0,7$$

$$\lambda_3 = 0,8 \cdot \frac{3,5}{4,5} = 0,62$$

$$\eta = 1 - \frac{P_{01} + \lambda_1^2 P_{T1N} + P_{02} + \lambda_2^2 P_{T2N} + P_{03} + \lambda_3^2 P_{T3N}}{0,8 S_d \cdot \cos \varphi}$$

$$\eta = 98,67\%$$

5.  $yds$  i  $ydf \Rightarrow$  trebu ih spojiti paralelno

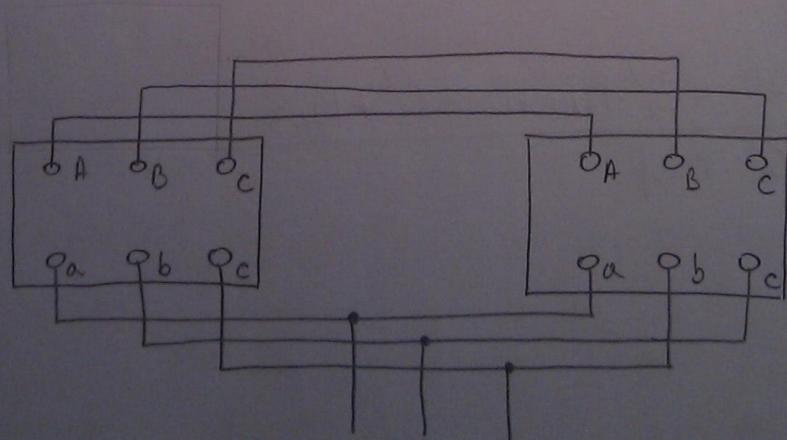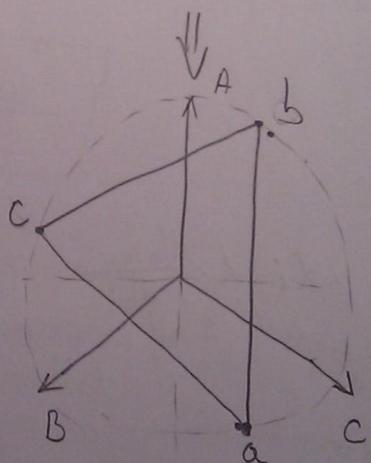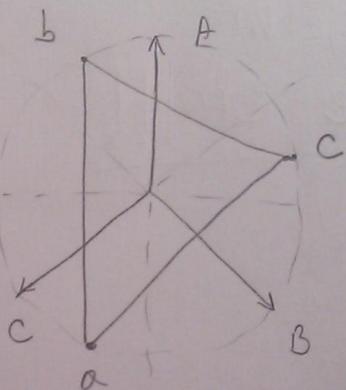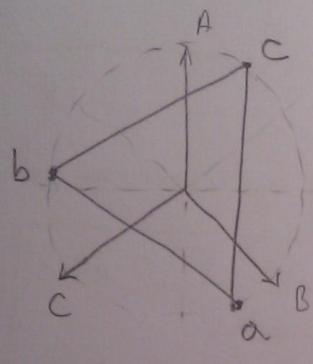

Auditorium. 4.

$$d_1 = \text{lw-st.}$$


$$t_1 = 1.4 \text{ h}$$

$$P_D = 26 \text{ kW}$$

$$P_{Z_0} = 9.1 \text{ kW}$$

$$a) \overline{T = 2 \text{~} \circ}$$
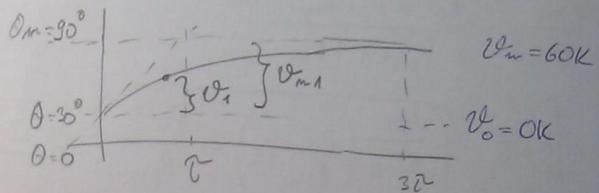
$$b) 1, \mathcal{I} \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{V}_m$$



0-°c v-k

## TEMPERATURA

## NADTEMPERATURA

NAUICOVERAURA  
↳ TEMP. is ad 20°C


adatt.p. proporzionale snazi  
ribolice

$$V = V_0 + (V_m - V_0) \left( 1 - e^{-\frac{t}{T}} \right)$$

$$v_0 = 0$$

$$V = V_m \left(1 - e^{-\frac{t}{T}}\right)$$
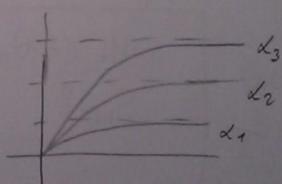
$$d_1 \rightarrow p_{g_1} \rightarrow t_1 \rightarrow v_1$$



$$d) V_1 = V_{m,n} \left( 1 - e^{-\frac{t_1}{T}} \right)$$

$$T = - \frac{t_1}{\ln(1 - \frac{\omega_1}{\omega_{m1}})} = 2.02 \text{ h}$$

$$d_{m2}, d_2 = 1,5 d_1$$

$$v_{m1}, d_1 \\ = 60$$

$$V_{mn} = 80k \text{ uZ} \quad P_{gn}$$

$$\begin{aligned} U_{m1} &\sim P_{y_1} = P_0 + d_1^{-2} P_{tn} \\ U_{mn} &\sim P_{y_n} = P_0 + 1 P_{tn} \end{aligned} \quad \left\{ \text{isr } \overline{(d_1)} \right.$$

$$\frac{V_{m1}}{V_{mn}} = \frac{P_0 + k_1^2 P_{tn}}{P_0 + 1 P_{tn}}$$

$$k_1 = \dots \sqrt{\frac{V_{m1}}{V_{mn}} \left( \frac{P_0}{P_{tn}} + 1 \right) + \frac{P_0}{P_{tn}}} = 0.84$$

$$V_{m2} = P_0 + k_2^2 P_{tn} = P_{g2}$$

$$\frac{V_{m2}}{V_{mn}} = \frac{P_0 + (1.5 k_2^2) P_{tn}}{P_0 + (1^2) P_{tn}} \Rightarrow V_{m2} = 112,8 \text{ K}$$

U logen fremitku  $T_2$  če  $V = V_{mn}$  uz opterecenje  $k_2$ !

(2.) 60Hz  $V_{mn} = 105 \text{ K}$

10/0.6 kV  $\theta_0 = 40^\circ \text{C}$

$k_{tc} = 5\%$

$P_0 = 2250 \text{ W}$

$P_h/P_v = \frac{2}{3}$

$P_t = 5450 \text{ W}$

60Hz

50Hz už  $\theta_{0,t} = 20^\circ \text{C}$

$S_{nr}?$

$$\begin{aligned} P_h &= k_{ch} \cdot f \cdot B^2 = \frac{2}{5} P_0 = 900 \text{ W} \\ P_v &= k_{cv} \cdot f^2 \cdot B^2 = \frac{3}{5} P_0 = 1350 \text{ W} \\ P_0 &= P_h + P_v \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \text{ta}$$

60Hz  $\rightarrow 50 \text{ Hz}$

$$U_{10} = 4,14 \cdot f \cdot B \cdot S \sim f \cdot B \uparrow$$

$$\frac{B_1}{B_0} = \frac{f_0}{f_1} = \frac{6}{5} = 1.2$$

$$\frac{n_1}{P_{hn}} = \frac{f_1}{f_n} \left( \frac{B_1}{B_n} \right)^2 \Rightarrow P_{h1} = 1080W$$

$$P_{V1} = P_{Vn} \cdot \left( \frac{f_1}{f_n} \right)^2 \left( \frac{B_1}{B_n} \right)^2 = \dots 1350 W = P_{V1}$$

$$P_{o1} = P_{h1} + P_{r1} = 2430W$$

$$\vartheta_{mn} = 105^\circ$$

$$\underline{\vartheta_{n1} = \vartheta_{mn} - \vartheta_{o1} = 145 - 20 = 125^\circ}$$

$$P_g \sim V_n$$

$$P_g(\lambda_1) = ?$$

$$V_{mn} \sim P_{g1} = \boxed{P_{o1} + \lambda_1^2 \cdot P_{hn}}$$

$$V_n \sim P_{gn} = P_o + 1^2 \cdot P_{hn}$$

$$\frac{\vartheta_{n1}}{\vartheta_{mn}} = \frac{P_{o1} + \lambda_1^2 P_{hn}}{P_o + P_{hn}} \Rightarrow \lambda_1 = 1,111$$

$$\boxed{S_{n1} = 444 kVA}$$

~~No 2-82~~

$$\textcircled{3} \quad \alpha_1 = 0.5 \rightarrow V_{m1} = 30V$$

$$\alpha_2 = 1 \rightarrow V_{m2} = 65V$$

$$T = 2h$$

$$V_2 = 40V$$

$$t_2 = 3h$$

Kad uvođeg opt. u odnosu na razinu  $\alpha_2 = ?$

$$V_{mn} \sim P_{gn} = P_0 + P_{tn}$$

$$V_1 \sim P_{g1} = P_{01} + \alpha_1^2 P_{tn}$$

$$V_2 \sim P_{g2} = P_{02} + \alpha_2^2 P_{tn}$$

$$\frac{V_{mn}}{V_{m1}} = \frac{P_0 + P_{tn}}{P_0 + P_{tn} \cdot \alpha_1^2} = \frac{\frac{P_0}{P_{tn}} + 1}{\frac{P_0}{P_{tn}} + 0.5^2} \rightarrow \alpha_{max} \rightarrow \max \eta!$$

$$\frac{P_0}{P_t} = 0,3928$$

$$V_{2m} = V_{2m} \left(1 - e^{-\frac{t_L}{T}}\right)$$

$$V_{2m} = \frac{V_2}{1 - e^{-\frac{t_L}{T}}} = 51,5V$$



$$\frac{V_{mn}}{V_{2m}} = \frac{P_{02} + 1 P_{tn} / P_{tn}}{P_{02} + \alpha_2^2 P_{tn}} = \frac{\frac{P_0}{P_{tn}} + 1}{\frac{P_0}{P_{tn}} + \alpha_2^2}$$

$$\boxed{\alpha_2 = 0.843}$$

## Auditore 5.

### Sinkroni strojevi

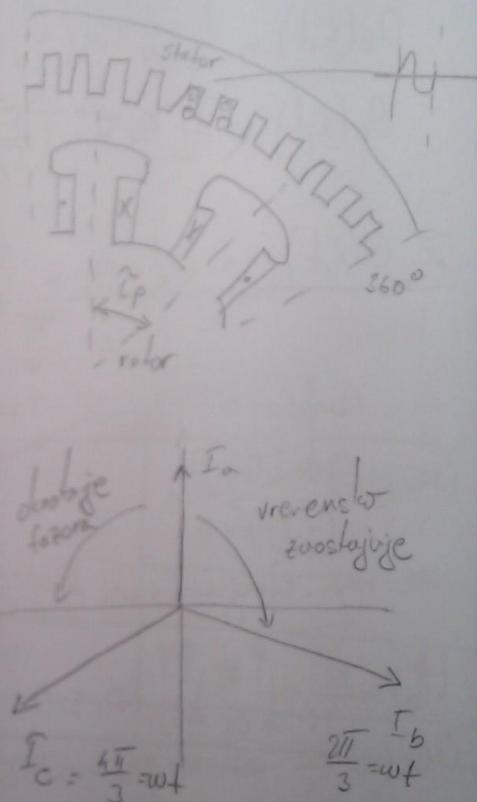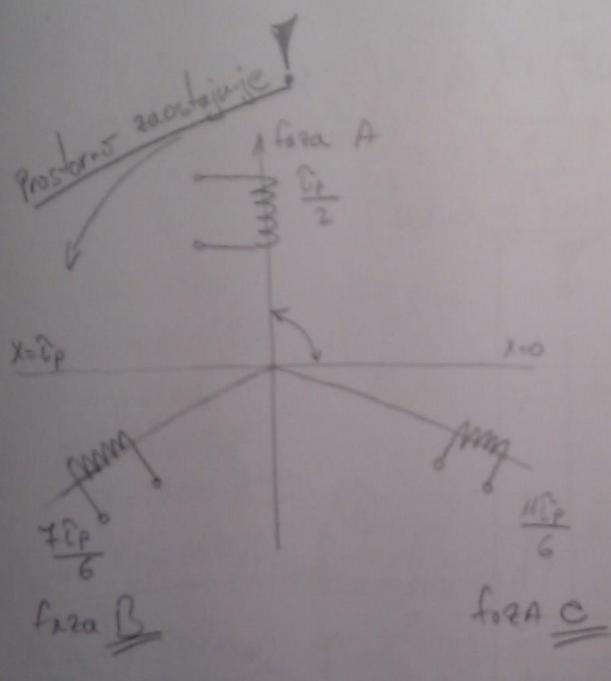1. Za usvajni raspored trofaznog rota i faze struja treba meriti vektore korporenata direktnog i inverzne projekcije za trenutak kada je struja faze C u sklopu



$$\Theta = k \cdot I$$

$$\Theta(x,t) = \Theta_1 \cos(\omega t - \phi_t) \cdot \cos\left(\frac{\pi x}{\tilde{\omega}_p} - \phi_s\right)$$

$$\Theta_A(x,t) = \Theta_{1A} \cos \omega t \cdot \sin\left(\frac{\pi x}{\tilde{\omega}_p}\right)$$

$$\Theta_B(x,t) = \Theta_{1B} \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right) \sin\left(\frac{\pi}{\tilde{\omega}_p} x - \frac{2\pi}{3}\right)$$

$$\Theta_C(x,t) = \Theta_{1C} \cos\left(\omega t - \frac{4\pi}{3}\right) \sin\left(\frac{\pi}{\tilde{\omega}_p} x - \frac{4\pi}{3}\right)$$

$$\theta_{1a} = \theta_{1b} = \theta_{1c} = \theta_1$$


$$\theta_a(x,t) = \frac{1}{2}\theta_1 \sin\left(\frac{\pi}{l_p}x - wt\right) + \frac{1}{2}\theta_1 \sin\left(\frac{\pi}{l_p}x + wt\right)$$

↳ palinografice okreće projiciraju se u dva okrećena projekcije (DIREKTNO i INVERZNO)

$$\theta_c(x,t) = \frac{1}{2}\theta_1 \sin\left(\frac{\pi}{l_p}x - wt\right) + \frac{1}{2}\theta_1 \sin\left(\frac{\pi}{l_p}x + wt - \frac{4\pi}{3}\right)$$

$$\theta_b(x,t) = \frac{1}{2}\theta_1 \sin\left(\frac{\pi}{l_p}x - wt\right) + \frac{1}{2}\theta_1 \sin\left(\frac{\pi}{l_p}x + wt - \frac{2\pi}{3}\right)$$
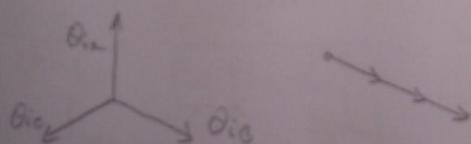
$$\sum \theta(x,t)_{\text{REC}} = \theta_d + \theta_i = \frac{3}{2}\theta_1 \sin\left(\frac{\pi}{l_p}x - wt\right)$$




za rax. struju force C  $wt = \frac{4\pi}{3}$

$$\theta_a\left(x=\frac{l_p}{2}, wt = \frac{4\pi}{3}\right) = -0.5\theta_1$$

$$\theta_b\left(x=\frac{l_p}{2}, wt = \frac{4\pi}{3}\right) = -0.5\theta_1$$
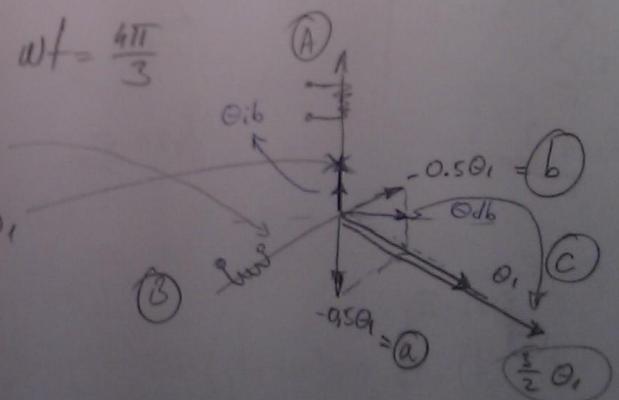
$$\theta_c\left(x=\frac{l_p}{2}, wt = \frac{4\pi}{3}\right) = \theta_1$$



$$D = 1 \text{ m}$$

$$L = 1 \text{ m}$$

$$B = 1 \text{ T}$$

$$n = 100 \frac{\text{okr}}{\text{min}} = \frac{100 \cdot \pi}{60} \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$E = B \cdot l \cdot v$$

$$\boxed{U = w \cdot r = w \cdot \frac{D}{2}}$$

$$w = \frac{n\pi}{30} = \frac{10\pi}{3} \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

10kr  $\rightarrow 2\pi \text{ rad}$

$$E = 1 \text{ T} \cdot 1 \text{ m} \cdot \frac{10\pi}{3} \frac{\text{rad}}{\text{s}} = \frac{10\pi}{3} \text{ V} = E_{\text{nak}}$$

$$E_{\text{ef}} = \frac{E_{\text{nak}}}{\sqrt{2}} = \frac{5.24 \text{ V}}{\sqrt{2}} = \underline{3.7 \text{ V}}$$

2.  $S = 5 \text{ MVA}$



$$U_a = 10,5 \text{ kV}$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$\cos \phi_a = 0,7$$

$$n = 1700 \frac{\text{rad}}{\text{min}}$$

$$X_d = 160\% \quad \delta, E_0$$

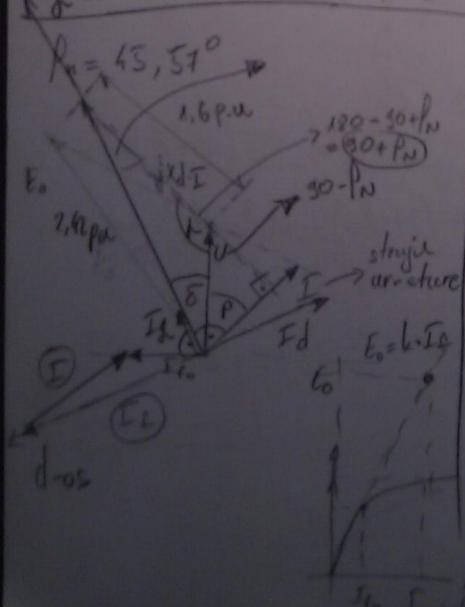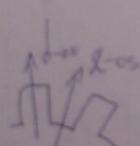

NA MREŽI		OTOČNO
U	ne mijenja se	(PA) $U = L \cdot N$ ("mijenja se") $U = f(I_f)$
I	-/- n=L=f	
I_f↑	P↑ .	P↑ N↑ (PH) N↑
I_f↑	Q↑	U↑ Q↑ (PH) U↑

APERTURNI NAMOT - NA STATOPU

VEZUDUNI NAMOT - TEĆE ISTOSMERNA STRUJU  
(STVARA MAG. POJEG LOJE rotira )

$B_{\text{MAX}}$  i  $B_{\text{min}}$   
veliki broj maleni  
silicica silicica

U se mijenja  
NA USTREB  
GRZINE!  
NA USTREB  
 $I_f = I_E$

APERTURNI NAMOT PRILIKOM ROTIRANJA MAG. POJEG (induciraju projekivaju na aperturnu muštar)

$$E_o^2 = U_N^2 + (X_d \cdot I)^2 - 2U_N \cdot X_d \cdot I \cos \varphi$$

$$E_o = \sqrt{1 + (1,6+1)^2 - 2 \cdot 1 \cdot 1,6 \cos(90 + \phi_N)}$$

$$E_o = 2,42 \text{ p.u}$$

$$\frac{\sin \varphi}{\sin(90 + \phi_N)} = \frac{I \cdot X_d}{E_o}$$

kod hidrogeneratora      kod turbogeneratora

$$L_d > L_R$$

$$L_R = L_d$$

3. Trofizni sinkr. gen generator  
radi na  
krutoj  
vremeni

$$S_n = 5 \text{ MVA}$$

$$U_N = 10,5 \text{ kV}$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$\cos \phi_n = 0,7$$

$$n = 1500 \frac{\text{min}}{\text{min}}$$

$$X_d = 160\%$$

$$I_f = I_n$$

$$\cos \phi = 0,5 \sin \varphi$$

$$P = \sqrt{3} U_N \cdot I_n \cdot \cos \varphi$$

$$Q = \sqrt{3} U_N \cdot I_n \cdot \sin \varphi$$

$L_d$  izvodjena

$$E_o = 2,42 \text{ p.u}$$

$$E^2 = U_N^2 + (I \cdot X_d)^2 - 2U_N I_n X_d \cdot \cos(90 + \phi_n)$$

$$(I \cdot X_d)^2 - 2U_N I_n X_d \cos(90 + \phi_n) + U_N^2 - E_o^2 = 0$$

$$S, P = ?$$

$$I \cdot X_d = 1,5 \text{ p.u}$$

$$I = \frac{1,5 \text{ p.u}}{1,6 \text{ p.u}} = 0,9375 \text{ p.u}$$

$$\frac{S}{S_n} = \frac{I}{I_n} \rightarrow \text{sa } \rightarrow \text{ je napon konstantan za kratu vremenu!}$$

$$S = S_n \cdot \frac{I}{I_n} = 4,68 \text{ MVA}$$

$$P = S \cdot \cos \phi = 2,35 \text{ MW}$$

auditorne Na soku 1 ZDK

Sinkroni strojevi

1) Trotozni sinkroni gen

$$S_n = 10 \text{ MVA}$$

$$U_{n,10kV}$$

$$\cos \phi_n = 0.8$$

$$h = 300 \frac{\text{der}}{\text{min}}$$


$$X_d = 100\%$$

$$X_g = 50\%$$

$$\text{optereen sa } S = 6 \text{ MVA}$$

$$\cos \phi_o = 0.6 \text{ i } I_{fn} = 360A$$

$$VFD = ? \quad E_o, \delta, I_F = ?$$

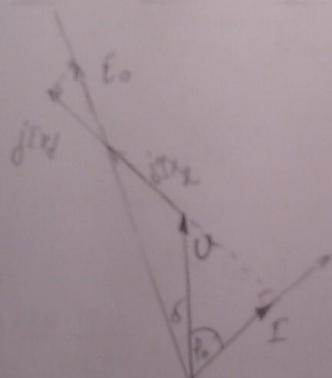

akcije  $U_{f,u}$

$$\phi_o = 53,13^\circ$$

$$\underline{S} = \frac{\underline{S}}{S_n} = 0.6 \text{ p.u} [I_{f,u}]$$

$$I \cdot X_g = 0.6 \cdot 0.5 = 0.3 \text{ p.u}$$

$$I \cdot X_d = 0.6 \cdot 1 = 0.6 \text{ p.u}$$

$$\gamma = \phi_o + \delta$$

$$tg \gamma = \frac{I \cdot X_g + U_n \sin \phi}{U_n \cdot \cos \phi} = 1,833$$

$$\gamma = 69,35^\circ \quad \delta = \gamma - \phi = 8,26^\circ$$

$$E_o = \sqrt{U_n^2 - (I \cdot X_g \cdot \cos \phi)^2} + I \cdot X_d \sin \phi$$

$$E_o = \sqrt{1 - (0.3 \cdot \cos 69,35^\circ)^2} + 0.6 \cdot 0.878 = 1,52 \text{ p.u}$$

$$E_o \sim I_f$$

Freiba von  $E_{on}$

$$\frac{E_{on}}{I_{fn}} = \frac{E_o}{I_f}$$

$$E_{on} = \sqrt{1 - (1,0 \cdot \cos \phi_n)^2} + 1 \cdot 1 \sin \phi_n$$

$$E_{on} = 1,85 \text{ p.u}$$

$$tg \gamma_n = \frac{1 \cdot 0.5 + 1 \cdot 0.6}{1 \cdot 0.8} = 1,275 \quad \gamma_n = 54,1^\circ$$

$$I_f = I_{fn} \cdot \frac{E_0}{E_{on}} = 287,5 \text{ A}$$

3

## Auditorium 6.

1. 4 polbi

$$S = 50 \text{ MVA}$$

$$U_n = 10,5 \text{ kV}$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$


$$\cos \phi_n = 0,85$$

$$I_{f0} = 160 \text{ A}$$

$$I_{iK} = 50 \text{ QA}$$

$$P = \frac{E_0 U}{X_d} \sin \delta \rightarrow \text{MAXIMALNA SNAGA}$$

$$\delta = 90^\circ$$

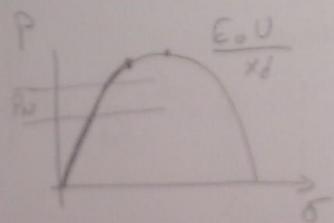

$$y_d = \frac{I_{f0}}{I_{f0}}$$

$$X_d = \frac{U_n}{I_{f0}} \approx \frac{I_{f0}}{I_{f0}} [p.u.]$$

$$X_d p.u. = \frac{I_{f0}}{I_{f0}} = \frac{160 \text{ A}}{250 \text{ A}} = 2,2 = 220\%$$

a)  $\delta = 90^\circ$  osnovna struja jednaku je nebiti  $p.u$

$$\sin \delta = 1$$

$$\hookrightarrow E_0 = ?$$


$$I_f = [p.u] = 1,0 \text{ p.u}$$

$$P_{\max} = \frac{1 \text{ p.u.} \cdot 1 \text{ p.u}}{2,2 \text{ p.u.}} = 0,45 \text{ p.u.}$$

$$E_0 \times I_f [p.u] = 1 \text{ p.u}$$

$$P_{\max} = P_{\max} \text{ p.u.} \cdot S_B = 0,45 \cdot 50 \text{ MVA} = \underline{\underline{22,52 \text{ MW}}}$$


b)

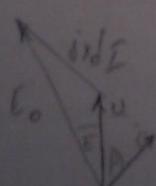

$$E_d = \sqrt{(U_n \cdot \sin \phi_n + I_f X_d)^2 + (U_n \cdot \cos \phi_n)^2} = 2,856 \text{ p.u.}$$

$$P_{\max} = \frac{E_0 \cdot U}{X_d} = \frac{2,856 \cdot 1}{2,2} = 1,298 \text{ p.u.}$$

$$P_{\max} = 64,92 \text{ MW}$$

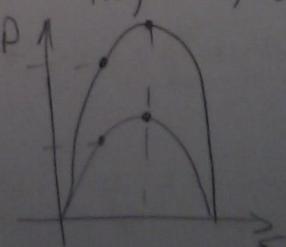

$S_2 = 2 \text{ MVA}$

$$M = \frac{P}{\omega} \quad N_s = \frac{60 \cdot f}{P} \quad \omega_s = N \cdot \frac{\pi}{30} = \frac{60 \cdot f}{P} \cdot \frac{\pi}{30}$$

$$\omega_s = \frac{2\pi f}{P}$$

2.

$S_N = 10 \text{ MVA}$  Hidrogenerator

$U_N = 10 \text{ kV}$

$N = 375 \text{ min}^{-1}$

$f = 50 \text{ Hz}$

$\cos \phi_N = 0,8$

$X_d = 100\%$

$X_q = 50\%$

$$\rightarrow S = 8 \text{ MVA} \text{ as minimum power}$$

$$\cos \phi = 0,6 \text{ i-f}$$



$$I_f = 0$$

Doprinos reac. stage  
load sinistrof momenta

$$P = \frac{E_0 U}{X_d} \sin \delta + \frac{U^2}{2} \left( \frac{1}{X_q} - \frac{1}{X_d} \right) \cdot \sin 2\delta$$

$E_0 \propto I_{q0}$

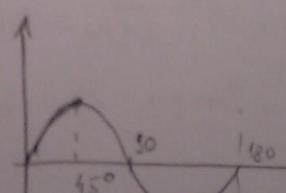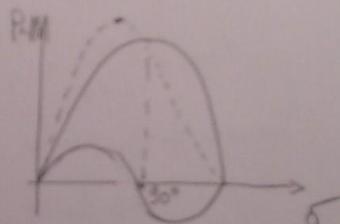~~L rezistorică~~ ~~rezistorică~~ rozent  
~~rezistorică~~ rozent  
RELUKTANTNI



$$P = S \cdot \cos \phi = 4,8 \text{ MW}$$

$$\textcircled{*} P[\text{pu}] = \frac{4,8}{10} = 0,48 \text{ p.u.}$$

$$P_{MAX} = \frac{U^2}{2} \left( \frac{1}{X_q} - \frac{1}{X_d} \right) \cdot \underbrace{\sin(2 \cdot 45^\circ)}_{= 0,5} = 0,5 \left( \frac{1}{0,5} - 1 \right) = 0,5 \text{ p.u.}$$

$P_{MAX} = 0,5 \text{ p.u.} > P = 0,48 \text{ p.u.} \Rightarrow$  Morze se pretvoriti.  
Ostet de sincronizare generator u

sincronizare

$$S_N = 2 \text{ MVA}$$

$$U = 400 \text{ V}$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$X_d = 110\%$$

$$X_g = 75\%$$

$$\cos \phi_N = 0.8$$

$$\underline{\text{RT1}} \rightarrow P = 1.2 P_N$$


$$U = 0.9 U_N$$

$$\underline{\text{RT2.}} \rightarrow \text{U2 BEMERKT}$$

$$P = P_N \quad \left\{ \begin{array}{l} I_f \\ E_0 \end{array} \right.$$

$$Q = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} E_0 \\ U \end{array} \right.$$
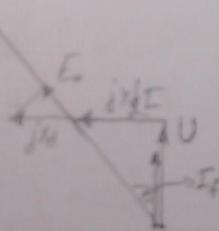
$$U = U_N \quad \rightarrow \cos \phi_{\text{RT2.}} = 1$$



$$\boxed{\text{RT1}} \quad P = U \cdot I \cdot \cos \phi$$

$$P = \Gamma_3 \cdot U \cdot I \cdot \cos \phi$$

$$\text{RUMMEL} \quad I_f = \frac{P}{\Gamma_3 U_N \cos \phi}$$

$$\underline{\text{RT2.}} \quad I_{\text{liquig}} = \frac{S_N \cdot \cos \phi_N}{U_N \cdot \cos \phi_{\text{RT2.}}} = \frac{1+0.8}{1+1} = 0.8 \text{ p.u}$$

$$\tan \delta = \frac{X_g \cdot E}{U_N} = \frac{0.8 \cdot 0.75}{1} = \Rightarrow \delta = 30,96^\circ$$

$$E_0 = \sqrt{U^2 + (E \cdot X_g)^2} + E(X_d - X_g) \cdot \sin \delta = 1,6189 \text{ p.u}$$

$$\boxed{P_{\text{MAX}} > P_{\text{RT1}}}$$

$$P_{\text{MAX}} = \frac{1,6189 \cdot 0.8}{1,1} \cdot \sin \delta + \frac{0.9^2}{2} \left( \frac{1}{0.75} - \frac{1}{1,1} \right) \sin 2\delta = 1,3656 \text{ p.u}$$

$$\frac{\partial P_{\text{MAX}}}{\partial \delta} = 0 = 0.7636 \cos^2 \delta + 1,32455 \cos \delta - 0,381818 = 0$$

$$\cos \delta_1 = -1,986$$

$$\cos \delta_2 = 0,25172 \quad \delta_2 = 75,42^\circ$$

## 4. Pogonski dijagram (uvijek na ispitu)

$$S_N = 247 \text{ MVA}$$

$$U_N = 13800 \text{ V}$$

$$\cos\phi_N = 0,85$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$\eta = 98,6\%$$

$$I_{fo} = 822 \text{ A}$$

$$I_{fk} = 1450 \text{ A}$$

$$P_{MAX} = 180 \text{ MW}$$

$$P_{MIN} = 50 \text{ MW}$$

$$\delta_{PSG} = 75^\circ$$


$$I_{f MIN} = 0,15 I_{f N}$$

$$X_d = \frac{I_{f N}}{I_{f o}} = \frac{1750 \text{ A}}{822 \text{ A}} = 2,129$$

$$P_{MAX} = \frac{\eta \cdot P_{MAXPS}}{S_N} = 0,918 \text{ p.u}$$

$$P_{MIN} = \frac{\eta \cdot P_{MINPS}}{S_N} = 0,11975 \text{ p.u}$$

$$P_N = 31,78^\circ$$

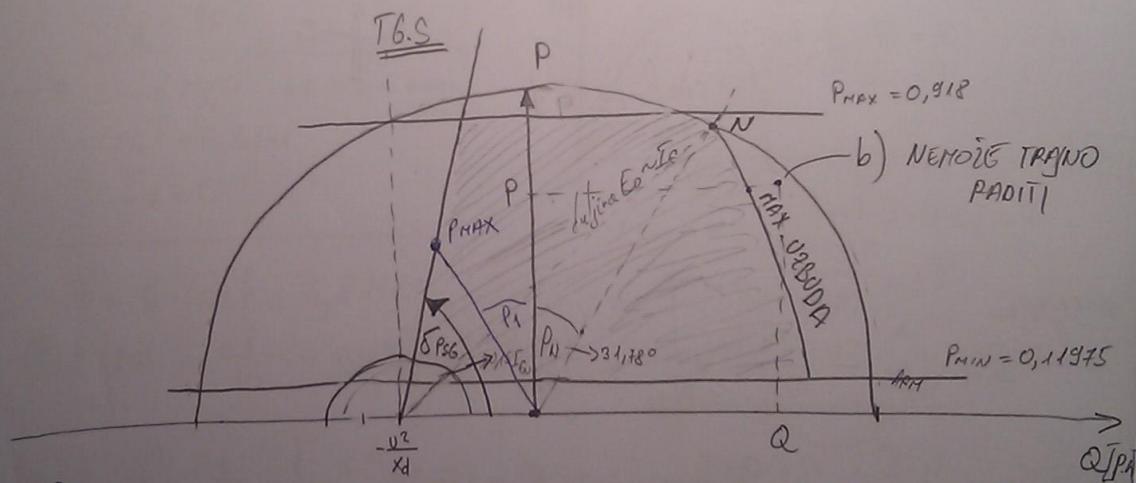

a) S kada u max P moze raditi u kap. režimu za  $\cos\phi = 0,8$   
 $P = 36,87^\circ \Rightarrow$  uzmemo katorjer  $\checkmark$  ind

Ali cispadav je sinkronizacija ostala u porečaju  
 ↳ Moment  $I_f$

$$b) P = 180 \text{ MW} \Rightarrow 0,607 \text{ p.u}$$

$$Q = 180 \text{ Mvar} \Rightarrow 0,428 \text{ p.u}$$

$$S_N = 33 \text{ MVA}$$

$$U_N = 10,56 \text{ kV}$$

$$\cos \varphi_N = 0,9 = P_N = 25,81 \text{ MW}$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$n = 500 \frac{\text{min}}{\text{min}}$$

$$X_d = 12,6 \%$$


$$X_g = 7,2 \%$$

$$I_{fn} = 630 \quad I_{frn} = 0,1 E_0$$

$$P_{maxPS} = 1,05 P_{N+G} = 1,05 \cdot 1 \cdot 0,9 = 0,945 \text{ MW}$$

$$P_{min} = 0,1 P_{N+G} = 0,09 \text{ MW}$$

10% reserve

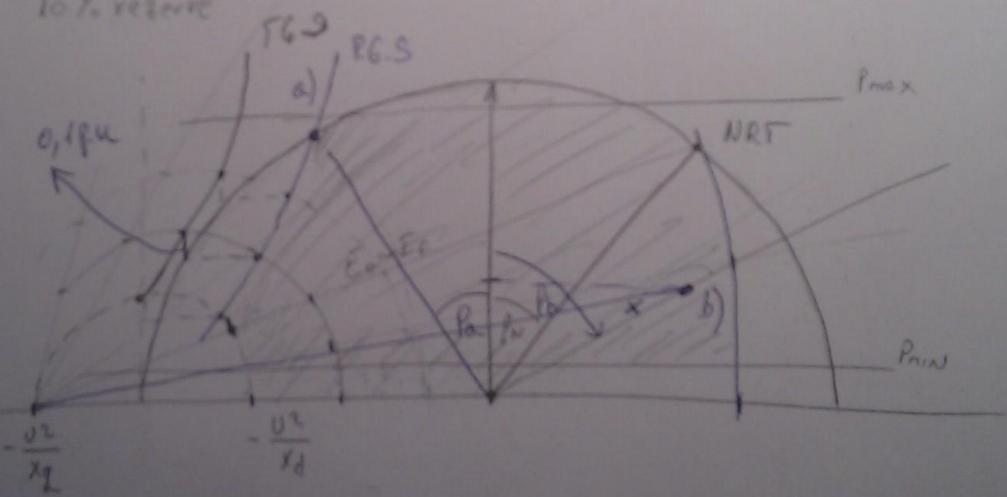

a) KAR.  $I_{norm} = n \cdot I_{GS}$

$$X[\text{Cm}]$$

b)  $I_{azb} = I_{fn}$

$$\cos \varphi = 0,6 \text{ ind} \Rightarrow P_b = 33,1 \text{ MW}$$

$$P = 15 \text{ MW} = \frac{15}{33} = 0,45285 \text{ pu}$$

$$\frac{X[\text{Cm}]}{E_0[\text{Cm}]} = 0,94$$

$$I_{fb} = 0,94 \cdot I_{fn} = 592,2 \text{ A}$$

# Asinkroni strojevi

## Auditornе vježbe 7 (postige MI)

1. Trofazi AS. 2 poli

$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$N_s = 2900 \text{ min}^{-1}$$

) Kolika je frekv. rot. struje

Kotlo izvješće:

a) Brzina vrtaće okr. profj. rotora u odnosu na rotor


b) - ili u odnosu na stator

c) Brzina vrtaće rotorskog projekcije u odnosu na statorskog

$$s = \frac{N_s - N_r}{N_s} = \frac{1667}{3000} = \frac{1}{30} = 3,33\%$$

$$N_r = \frac{60 \cdot f}{p} = 3000$$
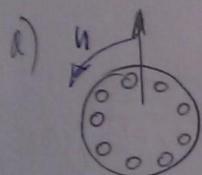
$$f_r = f \cdot s = 0,0333 \cdot 50 = 1,67 \text{ Hz}$$



$$N_r = \frac{60 \cdot f_r}{p} = 100 \text{ min}^{-1}$$

$$N_{rotor} = N + N_r = 2900 + 100 = 3000$$

$$N_{rotor} = N_{stator}$$

a)  $100 \text{ min}^{-1}$


b)  $3000 \text{ min}^{-1}$

c)  $0 \text{ min}^{-1}$

$$N_s = N + N_r$$

$$N_s \cdot s = N_r$$

$$f_s \cdot s = f_r$$

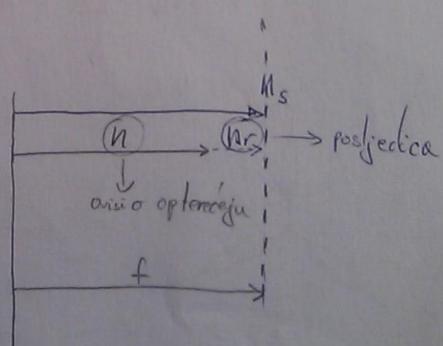

(4.) Na trobozoru AM.




$\gamma$  D može se moći spojiti  
Na neuspjeli pločici rotora stoji paralelne

400/690V - hivisli napor

a) Kolko treba spojiti nivo za 690V

b) Ovisi li snaga o spoju

c) Skicirati spoj po IEC normi

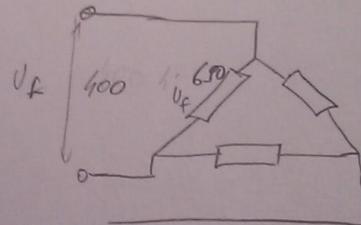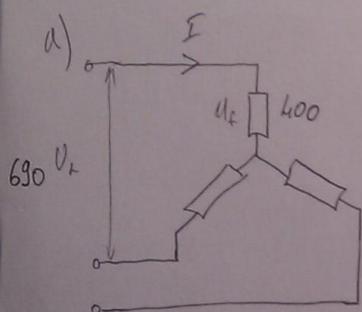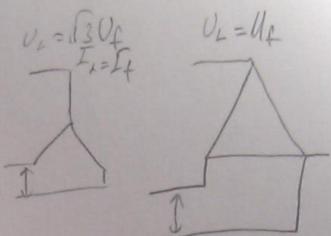


b)

$$P_y = \sqrt{3} \cdot U_{Ly} \cdot I_{Ly} \cdot \cos\phi = \sqrt{3} \cdot \sqrt{3} U_{Fy} \cdot I_{Fy} \cdot \cos\phi = 3 U_{Fy} \cdot I_{Fy} \cdot \cos\phi$$

$$P_\Delta = \sqrt{3} \cdot U_{L\Delta} \cdot I_{L\Delta} \cdot \cos\phi = \sqrt{3} \cdot U_{F\Delta} \cdot \sqrt{3} I_{F\Delta} \cdot \cos\phi = 3 U_{F\Delta} I_{F\Delta} \cdot \cos\phi$$

c) IEC

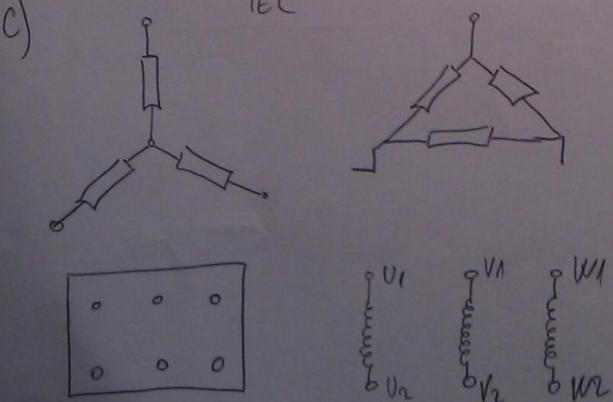

(2.)

b.) Polovina PH i KS.

Treloženje osn. konzerve motoru  
400V, 50Hz, 30kW, Δ

$$R_s = 0,4\% \Delta \quad I_s \quad \text{ZAHÝCEN}$$

a) KS.  $\rightarrow 100V, 70A, 6kW$

b) PH  $\rightarrow 400V, 20,8A, 1,2kW$


Odredite parnele radnješue stave

$$I_{fe} = \frac{I_m}{f_3} = \frac{70}{f_3}$$



squirrel cage  
induction

1. izolaciji  
Gabitci bez  
mehanickih

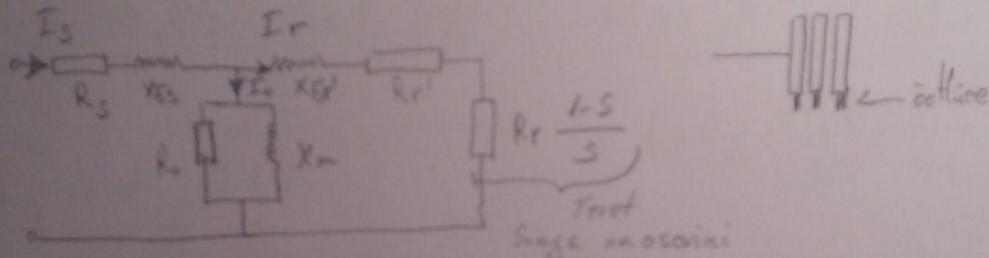

$$\text{a)} \frac{I_N}{I_s} = \frac{R_s + R_r'}{R_s} = 1$$

$$\text{K.S. } R_n = R_s + R_r' \quad X_n = X_{S2} + X_{R2}$$

$I_K$

$$I_N = \frac{P_{el}}{f_3 U_N \cdot \cos \varphi}$$

$$P_{el} = \frac{P_{mek}}{\eta}$$

$$I_N \approx \frac{2 \cdot P_{mek}}{1000} = 60A$$

$$\text{a)} P_{el} = 6kW$$

$$P_{el} = 3 \cdot I_{fe}^2 \cdot R_{ic} = 3 \cdot I_{fe}^2 (R_s + R_r')$$

$$R_r' = \frac{P_{el}}{3 \cdot I_{fe}^2} - R_s = 0,755 \Omega$$

$$X_{K2} = \sqrt{Z_{K2}^2 - R_{K2}^2}$$


$$X_{K2} = 2,15 \Omega$$

$$Z_{K2} = \frac{U_K}{I_{K2}} = 2,474 \Omega$$

$$R_{K2} = 1,225 \Omega$$

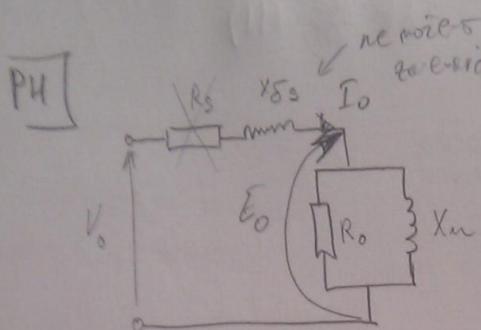(3)

$$X_{\delta S} = X_{\delta r} = \frac{X_e}{2} = 1,08 \Omega$$



Uo d AS struga ph nije savin.

$$I_o = \frac{20,8}{\sqrt{3}}$$


$$Z_o = R_o + jX_m$$

$$Z_o = |X_{\delta S} + R_o + jX_m|$$

$$R_s \quad P_o^1 = P_o - 3I_o^2 \cdot R_s = 1,2 \text{ kW} - 3 \cdot \left(\frac{20,8}{\sqrt{3}}\right)^2 \cdot 0,48 \Omega = 996,7 \text{ kW} = P_{Fe}$$

$$\dot{E}_o = \dot{U}_o - I_o (R_s + jX_{\delta S}) \quad \text{potrebno postaviti } \dot{U}_o, I_o \text{ baci par k } R_o$$
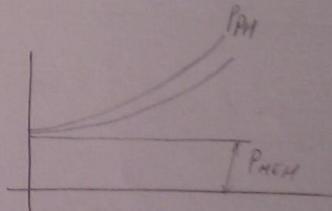
$$P_{PH} = P_{eukRS} + \underbrace{P_{Fe} + P_{MEH}}_{\text{u gubitci p.h.}}$$




$$S_o = \sqrt{3} \cdot I_o \cdot V_o = 144,11 \text{ VA} \quad \left\{ \cos \phi_o = \frac{P_o}{S_o} = 0,083 \quad \phi_o = 85,22^\circ \right. \\ P_o = 1,2 \text{ kW} \quad = 1200 \text{ W} \quad \left. \right\}$$

$$\dot{E}_o = 400 \angle 0^\circ - \frac{20,8}{\sqrt{3}} \angle -85,22^\circ (R_s + jX_{\delta S})$$

$$E_o = |E_o| \quad \text{uz zavojovanje } R_s \text{ i } X_{\delta S} \quad E_o = U_o$$

④

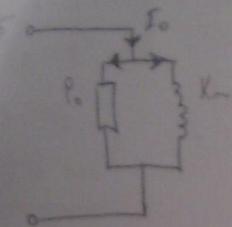

$$\frac{P_{Fe}}{3} = \frac{U_o^2}{R_o}$$

$$R_o = \frac{3 \cdot U_o^2}{P_{Fe}} = 481,6$$

$$I_{oR} = \frac{U_o}{R_o} = 0,83A$$

$$I_p = \sqrt{I_o^2 - I_{oR}^2} = 11,97A$$

$$X_n = \frac{U_o}{I_p} = 39,85\Omega$$

14. 6 poli M. (lauter)

Y/Y

$$R_{str} = 0,0325\Omega$$

$$R_r = \frac{R_{str}}{2}$$

$$X_{sr} = 0,265\Omega$$

K5 1000V 50Hz  $E_{ro} = 217V$

$$n = 550000r$$

$$P_s = 2,2kW$$

$$P_{tr,r} = 1,2kW$$

a)  $S = ?$   $S = \frac{n_s - n}{n_s} = \frac{1000 - 550}{1000} = 5\%$

b)  $f_r = ?$

$$f_r = f \cdot S = 2,5\text{kHz}$$

c) 1000s starre rotoren

$$I_r = \frac{E_{ro}}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{\left(\frac{P_r}{S}\right)^2 + X_{sr}^2}} = 301,5A$$



d) gubiteci u vrstvu rotora

$$P_R = 3 \cdot I_r^2 \cdot R_r = 3 \cdot 301,5^2 \cdot 0,016 \Omega = 4363,3 \text{ W}$$

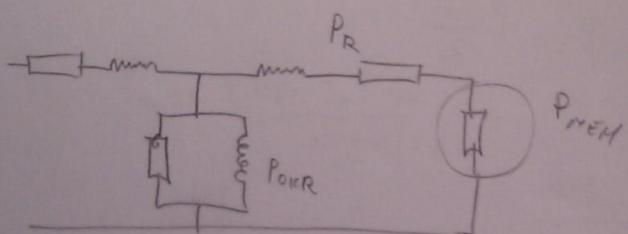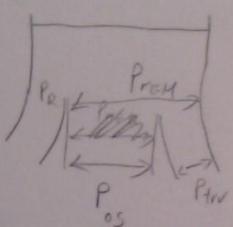e) lakiha je snaga ohr. wg. polja

$$P_{OKR} = \frac{P_R}{S} =$$

$$P_R = S \cdot P_{OKR} \quad P_{MEH} = (1-S) P_{OKR}$$



$$\eta = ? 91,32\%$$

$$P_{el} = P_{OKR} + P_S$$

6

7

$P = 8$   
50 Hz


AUDITORNE EEP  
ASINKRONI STROEVI

8.

$$2p = 8$$

50 Hz

$$825 \text{ min}^{-1}$$

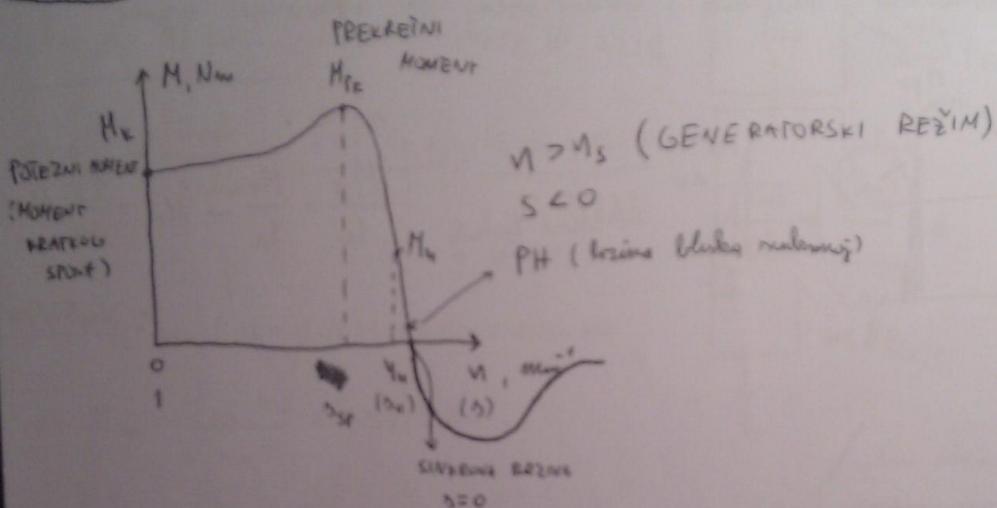

AM slo je uči melenje brzine na otvaranje polova magnetskih.

$$\text{a)} \quad V_{1s} = \frac{60f}{p} = \frac{60 \cdot 50}{4} = 750 \text{ min}^{-1}$$

$$\text{b)} \quad S = \frac{V_{1s} - V_1}{V_{1s}} = \frac{750 - 825}{750}$$

○ frekvencija rotacionih struja

$$f_r = s / s = -0,1 \cdot 50 = -5 \text{ Hz}$$

(7)

(2) 3/1 AM  
kavčni

$$u_{2u} = 22 \text{ kV} \quad (\text{na osrini})$$

$$U_u = 400 \text{ V} \quad (\text{pridruženi})$$


$$\nu_u = 50 \text{ Hz}$$

$$n_u = 2370 \text{ min}^{-1}$$

$$n_t = 2385 \text{ min}^{-1}$$

optični momentni rezimir s prisvoj enig, pri razvratu motoru.
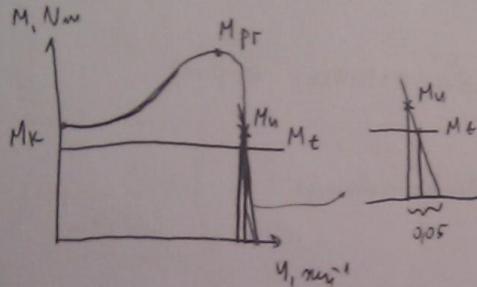
$$\left. \begin{array}{l} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{P_1}{n_u} = 45 \text{ kW}, \frac{P_2}{n_u} = 82 \text{ kW}, \frac{P_3}{n_u} = 140 \text{ kW}$$



Niečist záber

90%

$$\frac{M_u}{S_u} = \frac{M_t}{S_t} \rightarrow M_u = \frac{S_u}{S_t} \cdot M_t$$


$$= 35,37 \text{ Nm}$$

$$M > \frac{P}{\omega}$$

$$M_{2u} = \frac{P_{2u} \cdot 30}{U_u \pi} = \frac{22000 \cdot 30}{2370 \pi} = 70,74 \text{ Nm}$$

$$S_t = \frac{n_t - n_u}{n_s} = \frac{3000 - 2375}{3000} = 0,005$$

⑧

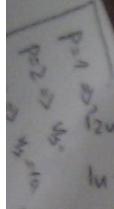

$$P_{2u} = 45 \text{ kW}, 400 \text{ V}, 50 \text{ Hz}$$

$$I_{1u} = 87 \text{ A}$$

$$n_u = 1465 \text{ min}^{-1}$$

$$\cos \varphi_u = 0,87 \quad S_{1u} = \frac{V_{1s} - U_4}{U_s} = \frac{1500 - 1465}{1600} = 0,0233 \text{ or } 2,33\%$$

$$P_{tr,r} = 13 \text{ kW}$$


$$\text{a) } P_{oer} = \frac{P_{meh}}{1 - S_{1u}} = \frac{P_2 + P_{tr,r}}{1 - S_{1u}} = \frac{45000 + 1300}{1 - 0,0233} = 47,406 \text{ kW}$$

$$\text{b) } P_{rd} = S_{1u} \cdot P_{oer} = 0,0233 \cdot 47,406 = 1,106 \text{ kW}$$

$$\text{c) } M_{2u} = \frac{P_{2u} \cdot 30}{n_u \pi} = 233,3 \text{ Nm}$$

$$\text{d) } P_{1u} = \sqrt{3} U_{1u} \cdot I_{1u} \cdot \cos \varphi_u = 52,44 \text{ kW}$$
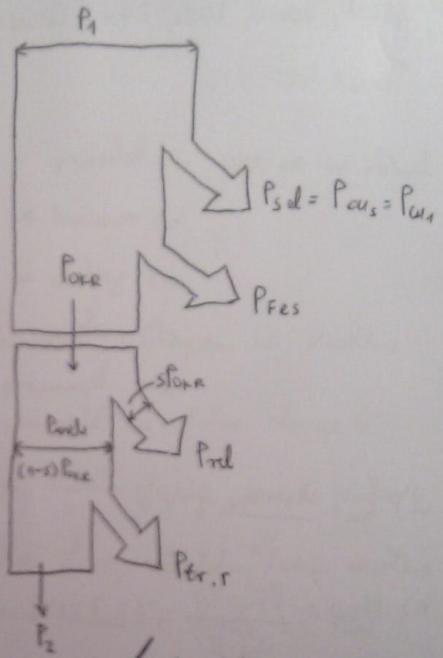
$$\text{e) } \eta = \frac{P_{2u}}{P_{1u}} = \frac{45}{52,44} = 85,81\%$$



zadani řešení u rotovné  
zaměnujejte obvykle  
nebo uvažujte

④ 11kW, 400V, 50Hz, 27A,  $\cos\varphi = 0,72$ ,  $1425 \text{ min}^{-1}$   $\rightarrow$  max.  $P_{\text{rel}}$

$$P_{\text{rel},v} = 480$$

Frage zu Re-NET: a) Leistung

- b) moment der Motor
- c) aktiver u. reaktiver Strom
- d) aktiver Wirkungsgrad
- e) Verlust

$$\text{a)} S_u = \frac{U_s - U_u}{U_s} = 5\%$$

$$\text{b)} M_{2u} = \frac{P_{2u} \cdot 30}{U_u \pi} = 73,72 \text{ Nm}$$

$$\text{c)} P_{\text{rel}} = S_u \cdot P_{\text{elek}} = S_u \cdot \frac{P_{\text{netz}}}{1-S_u} = \frac{S_u}{1-S_u} (P_{2u} + P_{\text{rel},v}) = 604,21 \text{ W}$$

$$\text{d)} P_{\text{sys}} = P_{\text{sel}} + P_{\text{Fes}} = P_{1u} - P_{\text{ver}} = \sqrt{3} \cdot U_{1u} \cdot I_{1u} \cdot \cos\varphi_u - \frac{P_{\text{rel}}}{S_u} = 1384,2 \text{ W}$$

$$\text{e)} P_{1u} = \sqrt{3} \cdot U_{1u} \cdot I_{1u} \cdot \cos\varphi_u = 13468 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{P_{2u}}{P_{1u}} = 81,66\%$$

⑥

AM

$$P_{KS} : U_K = 1500V$$

$$\frac{U_K}{2} = 2000V$$

$$I_K = 30A$$

$$U_u = 6000V$$

$$P_E = 22kW$$

$$f = 50Hz$$


$$R_{SR} = 3,225\Omega$$

Y

$$M_{tr} = 27,5Nm$$

$$U_H = 1480 \text{ mV}$$

uwierzenig P<sub>KS</sub> → mocyce napowietrza wylotu momentu u wylotu bl. lichtu  
 momentu momentu i momentu KS. Wiel 1500V, 50Hz momentu na rotator momentu i  
 momentu 30A, a momentu wyletu 22 kW, otyl momentu steruje momentu momentu  
 topku steruje momentu Y 3,225Ω. Momentu gubitka zbyt wielki momentu momentu  
 momentu 27,5Nm kiedy bi momentu gubitka momentu momentu momentu momentu  
 momentu momentu, to gubitka i momentu momentu momentu momentu.

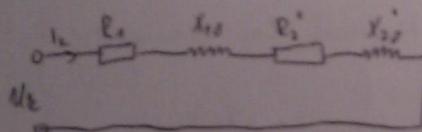

$$P_E = P_{edl} + P_{rel}$$

$$P_{edl} = 1,5 I_L^2 \cdot R_{st}$$

$$P_{edl} = P_E - P_{rel} = 22000 - 15 \cdot 30^2 \cdot 3,225 = 17646,3 \text{ W}$$

$$M_K + M_{tr} = \frac{P_{edl}}{U_S} = \frac{17646,3}{1500 \Omega} = 112,34 \text{ Nm} \quad (U_K = 1500V)$$


$$M_K = 112,34 - 27,5 = 84,84 \text{ Nm}$$

$$I_{KH} = I_L \cdot \frac{U_H}{U_K} \cdot 30 \cdot \frac{6000}{1500} = 120A$$

$$P_{KH} = P_E \left( \frac{U_H}{U_K} \right)^2 = 22000 \left( \frac{6000}{1500} \right)^2 = 352 \text{ kW}$$

$$P_{edl} = P_{edl} - 1,5 I_{KH}^2 \cdot R_{st} = 352000 - 1,5 \cdot 120^2 \cdot 3,225 = 282,34 \text{ W}$$
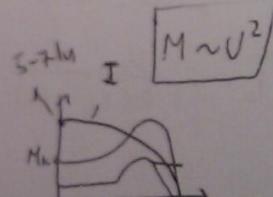
$$M_{KH} + M_{tr} = \frac{P_{edl}}{U_S} = \frac{282340}{1500 \Omega} \cdot 30 = \underline{\hspace{2cm}}, \quad M_{KH} = \underline{\hspace{2cm}} - 27,5 = 1764,93 \text{ Nm}$$



$$M_{2u} = \frac{P_{edl} \cdot 30}{U_H \cdot \pi} \cdot \frac{200000 \cdot 30}{1480 \cdot \pi} = 1230,45 \text{ Nm}$$

$$\frac{M_{KH}}{N_u} = \frac{1764,93}{1230,45} = 1,372$$

⑥ 3X 4 polni AM, kverni, uva: 400V, 3,15kW, 6,7A, 50Hz,  $\rightarrow$   $\boxed{138}$

Parametri nadzemne silemo:  $R_s = 1,2\Omega$ ,  $R_t = 2,16\Omega$ ,  $X_{ds} = 2,8\Omega$ ,  $X_{ds} = 3,3\Omega$ ,  $X_4 = \infty$ .

a)  $\omega \gg \eta$ :

b) prelizná vektor  $I_{ku}$


c) gubovi v rotore

d) brzda utry pri nacene optizujte potrebu do m gubiv treju ventilacij  
1% nacene nadej.

e)  $I_{ku}$  pri nacene nadej

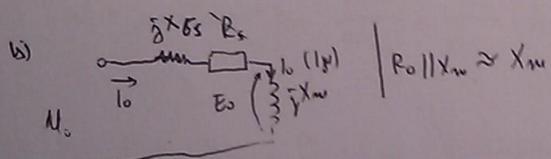
f) gubeni moment pri nacene nadej.

$$a) \omega \eta I_{ku} = \frac{P_{24}}{\sqrt{3} \cdot U_{1u} \cdot i_{1u} \cdot \eta} = \frac{3,150}{\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 6,7 \cdot 0,808} = 0,808$$



$$\bar{I}_0 = -j \frac{U_o}{\sqrt{3}(X_{ds} + X_w)} = -j \frac{400}{\sqrt{3}(2,8 + 16)} = -j 2,337 \text{ A}$$

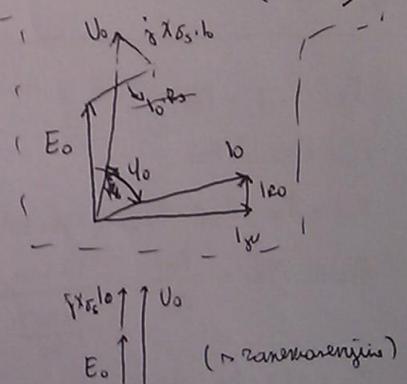$\boxed{138}$ , uzvemeli bez zamenjanja  $R_0$  in  $R_s$  (LOL)



$$c) \bar{I}_s = I_s \omega \eta - j I_s \cdot n_{uv} \eta = 6,7 \cdot 0,808 - j 6,7 \cdot 0,583 = 5,414 - j 3,949 = 6,7 \underline{-136,1^\circ} \text{ A}$$

$$I_r = \bar{I}_s - \bar{I}_0 = 5,414 - j 3,949 - (-j 2,337) = 5,414 - j 1,612 = 5,648 \underline{-166^\circ} \text{ A}$$

$$P_{rel} = 3 \cdot I_r^2 \cdot R_t = 3 \cdot 5,648^2 \cdot 2,6 = 248,8 \text{ kW}$$

$$d) P_{meh} = P_{2u} + P_{tr,v} = 1,01 \quad P_{2u} = 1,01 \cdot 3,14 = 3,182 \text{ kW}$$

$$\boxed{e)} S_u = \frac{P_{rel}}{P_{meh}} = \frac{P_{rel}}{P_{meh} + P_{tr,v}} = \frac{248,8}{3,182 + 248,8} = 0,0724$$

$$n_s = n_s(1-s_u) = 1341,2 \text{ min}^{-1}$$

$$e) Z_{\text{eq}} = \sqrt{(R_s + R_r)^2 + (X_{\text{ds}} + X_{\text{sr}})^2} = \sqrt{(1,7 + 2,6)^2 + (2,8 + 3,3)^2} = 7,46 \Omega$$

$$I_{\text{sk}} = I_{\text{rk}} = \frac{U_s}{\sqrt{3} \cdot Z_{\text{eq}}} = \frac{400}{\sqrt{3} \cdot 7,46} = 30,96 \text{ A}$$

$$f) M_k = \frac{P_{\text{rel}}}{w_s} = \frac{3 \cdot I_{\text{rk}}^2 \cdot R_r}{U_s \pi} \cdot 30 = \frac{330,36^2 \cdot 2,6}{1500 \pi} \cdot 30 = 47,6 \text{ Nm}$$

## Auditorne 9.

1. Prototip kolutorom AM pozeti podaci

$$P_{2n} = 1250 \text{ kW}$$

$$U_N = 6 \text{ kV}$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$n_N = 1480 \text{ min}^{-1}$$

$$\cos \phi = 0,91$$

$$\eta = 0,96$$

Napaj. veden kolutora rotora pogonog u vrijednu izosi

$$E_{ro} = 865 \text{ V}$$

$$\text{Max. moment} = 2,7 \text{ MN}$$

izračunaj:

- a) Pogonstava led razinog opt?
- b) Klinje led lojez rotora razvija max moment
- c) Struja rotora led razinog opt.
- d) Struja statora led razinog opt.
- e) Za svaki red gubitki i pos njenih na impedanciji statora  $(P_{irr} = 0)$

$$S_n = \frac{n_s - n_N}{n_s} = \frac{1500 - 1480}{1500} = 0,01333$$

$$\text{Protel} = S_n \cdot P_{2nR} =$$

$$P_{2nR} = \frac{P_{2n}}{1-S_n} \approx \frac{P_{2n}}{1-S_n} = \frac{1250 \cdot 10^3}{1-0,01333}$$

$$\text{Protel} = 16,849 \text{ kW}$$

b) Močna jedn

$$\frac{H_n}{H_{max}} = \frac{2}{\frac{S_n}{S_{max}} + \frac{S_{max}}{S_n}} \Rightarrow \frac{S_n}{S_{max}} + \frac{S_{max}}{S_n} = \frac{2H_{max}}{H_n}$$

$$S_{max}^2 - 2 \frac{H_{max}}{H_n} S_n S_{max} + S_n^2 = 0$$

$$S_{max,1,2} = \frac{S_n \pm \sqrt{S_n^2 - 2 \frac{H_{max}}{H_n} S_n S_{max}}}{2}$$

$$\boxed{\begin{array}{l} S_{max,1} = 0,06344 \\ S_{max,2} = 0,00256 \end{array}}$$

$S_{max}$  mora biti veće od

$$S_n$$

(15)

$$c) I_{rn} = \frac{E_{ro}}{\sqrt{3} \sqrt{\left(\frac{Rr}{sn}\right)^2 + X_{8ro}^2}}$$

← za faze vrijednosti

$$M_n = \frac{P_{2n}}{W_n} = \frac{P_{our} - P_{el}}{W_n} = \frac{\left(\frac{1-sn}{sn}\right) P_{rel}}{W_n} = \frac{\left(\frac{1-sn}{sn}\right) \cdot 3 \cdot I_{rn}^2 \cdot Rr}{U_n \cdot \pi}$$

$$M_n = \frac{\left(\frac{1-sn}{sn}\right) \cdot E_{ro}^2}{3 \left(\left(\frac{Rr}{sn}\right)^2 + X_{8ro}^2\right)} \cdot \frac{Rr}{U_n \cdot \pi} \cdot 30$$

$$M_n = \frac{\cancel{Rr} \cdot \cancel{U_n} \cdot \left(\frac{1-sn}{sn}\right) E_{ro}^2 \cdot sn \cdot 30}{\cancel{Rr} \cdot \cancel{U_n} \cdot \pi} = \frac{E_{ro}^2 \cdot sn \cdot 30}{Rr \cdot U_s \cdot \pi} \Rightarrow$$

$$Rr = \frac{E_{or}^2 \cdot sn \cdot 30}{U_n \cdot \pi \cdot M_n} = \frac{E_{or}^2 \cdot sn \cdot 30}{U_s \cdot \pi \cdot \frac{P_{2n}}{U_n \cdot \pi} \cdot 30} = \frac{U_n \cdot E_{or}^2 \cdot sn}{U_s \cdot P_{2n}} = 7,855 \text{ m} \Omega$$

$$I_{rn} = \frac{E_{ro}}{\sqrt{3} \sqrt{\left(\frac{Rr}{sn}\right)^2 + X_{8ro}^2}} = \frac{E_{ro} \cdot sn}{\sqrt{3} \cdot Rr} = 845,6 \text{ A}$$

$$d) P_{in} = \sqrt{3} \cdot U_n \cdot I_n \cdot \cos \varphi = \frac{P_{2n}}{\eta}$$

$$I_n = \frac{P_{2n}}{\sqrt{3} \cdot U_n \cdot \cos \varphi \cdot \eta} = 137,7 \text{ A}$$

⑥

Trakozni AT

$$P_e = 55 \text{ kW}$$


$$U_n = 380 \frac{\text{V}}{\text{lin}}$$

$$U = 400 \text{ V}$$

$$I = 102 \text{ A}$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$u \rightarrow \Delta$$

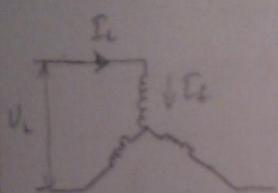

$$U_L = \sqrt{3} U_e$$


$$I_{L\Delta} = I_f$$

uzina kod pokretanja stroja iz mreže

$$I_p = 6 I_n \text{ i razvija } M_p = 1,8 M_n$$

Ako ga onda prespojimo u Y

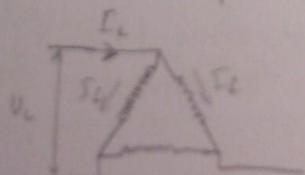- Kolika stroju će potrebiti da vrati
- Koliki potrezeni moment će razviti



$$U_L = U_e$$

$$I_L = \sqrt{3} I_f$$

$$U = I_{L\Delta} (R_f \parallel 2R_f)$$

$$U = I_{L\Delta} \cdot \frac{2}{3} R_f$$

$$U = I_{LY} \cdot 2R_f$$

$$I_{LY} \cdot 2R_f = I_{L\Delta} \cdot \frac{2}{3} R_f$$

$$\boxed{I_{LY} = \frac{1}{3} I_{L\Delta}}$$

$$\boxed{E_{LY} = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{3} I_{f\Delta} = \frac{1}{\sqrt{3}} I_{f\Delta}}$$

$$\frac{M_\lambda}{M_n} = \left( \frac{U_{f\lambda}}{U_{e\Delta}} \right)^2 = \frac{1}{3}$$

a)  $I_{LY} = \frac{1}{3} \cdot 6 \cdot 102 = 204 \text{ A}$

b)  $M_{LY} = \frac{M_n}{3} = \frac{1}{3} \cdot 1,8 \cdot \frac{55000}{480\pi} = 321,56 \text{ Nm}$


Trotorični liftovski kolački A11

$$M_p = 300 \text{ Nm}$$

$$S = 15\%$$

$$R_{po} \text{ forci rotora} = 0,22$$

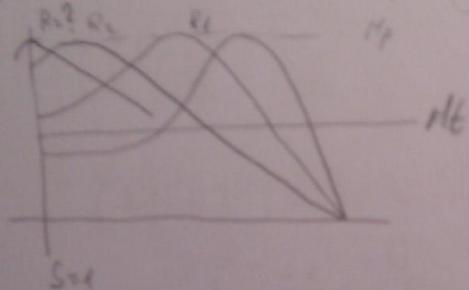- a) Koliki je otpor u forci rotora treba dodati u otporni lanac da se postigne  $M_p$  pri pokretanju
- b) Koliki bi  $M_{max}$  bio ako postignao je sniženje napona od 5% u 2. nepravojem frekvenciju



$$\frac{R_r}{S_1} = \frac{R_r + R_{red}}{S_2} \quad S_2 = 1 \rightarrow \text{uvjet zadatka}$$

$$\boxed{R_{red} = \frac{R_r \cdot S_2}{S_1} - R_r = 1,13352}$$

b)  $U_2 = 0,95 U_1$

$$M_{max2} = M_{max1} \left( \frac{U_2}{U_1} \right)^2 = 300 \left( \frac{0,95 U_1}{U_1} \right)^2 = 270,75 \text{ Nm}$$

④  $f = 60\text{Hz}$  spoj L  $H_n$  i  $H_m$  jednaka odgovarajuća  
vrijednost rebara

$$U = 400\text{V}$$

$$P = 8\text{kW}$$

$$I = 18\text{A}$$


$$n = 1435\text{min}^{-1}$$

$$R_r = 0,65\Omega \text{ u toplo zračenju}$$

$$n_1 = 1200\text{min}^{-1}$$

$$M_p = 0,45 H_n \cdot \left( \frac{n_1}{n_n} \right)^2 + 0,05 H_n$$

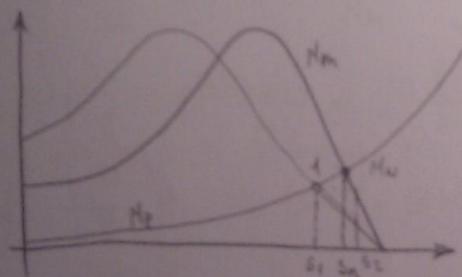Rod poteri =? da bi se dobila brzina  
njije  $n_1$



$$M_{p1} = 0,45 H_n \cdot \left( \frac{n_1}{n_n} \right)^2 + 0,05 H_n = 0,45 H_n \cdot \left( \frac{1200}{1435} \right)^2 + 0,05 H_n = 0,714 H_n$$

$$S_1 = \frac{1200 - 1100}{1200} = 0,2$$

$$S_{n_1} = \frac{1200 - 1435}{1200} = 0,04333$$

$$\frac{H_{n1}}{S_2} = \frac{H_n}{S_n} \Rightarrow S_2 = S_n \cdot \frac{H_{n1}}{H_n} = 0,0433 \cdot 0,714 = 0,0309$$

$$\frac{R_r + R_{load}}{S_1} = \frac{R_r}{S_2} \rightarrow R_{load} = \left( \frac{S_1}{S_2} - 1 \right) R_r = \left( \frac{0,2}{0,0309} - 1 \right) \cdot 0,65 = 3,565\Omega$$

(13)

$$\zeta_{n_1} = \frac{n_1 - n_s}{n_1 + n_s} \cdot 100\%$$

S. Trobojni motori

$$P = 1000 \text{ kW} \quad U = 6300 \text{ V}$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$n_s = 2970 \text{ min}^{-1}$$

Brzina rotira se regulira prekidačom napona

Koristi se stalna regulacija  $\frac{U}{f} = \text{konst}$

Motor je opterećen konstantnom st. iznosom

a)  $M_n$  i  $S_n$


b)  $U_s$  da polja rotora 1920 dobiti koliko je  $U$  i  $f$

c)  $n$  u 2 stupnje faze. Ponekad bi dobio rezni 1500 min<sup>-1</sup> izravno  
koliko je moment opt. motor

d)  $P_g$  u rezni rotoru pri  $M_t$  iz c) i  $f_n = 50 \text{ Hz}$  a koliko

Pri istom momentu  $n = 1500$  i f izračunati a b) dobio zadovoljstvo

a)

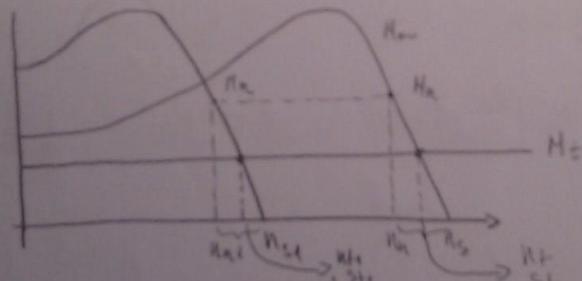

$$M_n = \frac{P_m}{n_m \cdot \pi} \cdot 30 = 3215,25 \text{ Nm}$$

$$S_n = \frac{n_s - n_n}{n_s} = \frac{3000 - 2970}{3000} = 0,01$$

b)  $U_s = \frac{60 \cdot f}{P}$

$$f_1 = \frac{P \cdot n_{s1}}{60} = \frac{1.1920}{60} = 32 \text{ Hz}$$

$$\frac{U_N}{f_N} = \frac{U_1}{f_1}$$

$$U_1 = \frac{f_1}{f_N} \cdot U_N$$

$$U_1 = \frac{32}{50} \cdot 6300 = 4032 \text{ V}$$

10

$$c) S_{Sn} = \frac{W_{Sn} - W_{Sn}^{1890}}{W_{Sn}} = \frac{1920 - 1890}{1920} = \underline{\underline{0,015615}}$$

$$S_{Ti} = \frac{W_{Ti} - S_{Ti}}{W_{Ti}} = \frac{1920 - 1900}{1920} = 0,010416$$

$$\frac{M_n}{S_{Sn}} = \frac{M_t}{S_{Ti}} \Rightarrow M_t = \frac{S_{Ti}}{S_{Sn}} \cdot M_n = 2143,5 Nm$$

$$d) \frac{M_n}{S_n} = \frac{M_t}{S_{Ti}} \Rightarrow S_{Ti} = \frac{M_t}{M_n} \cdot S_n = 6,667 \cdot 10^{-3}$$

$$P_{rot} = S \cdot P_{Mech} = S \cdot \frac{P_{Mech}}{1-S} \approx S \cdot \frac{P_2}{1-S} = M_2 \cdot W_2 \cdot \frac{S}{1-S}$$


$$P_{rotel} = \frac{S}{1-S} \cdot M_2 \cdot W_2 \cdot \left( \frac{1-e^x}{x} \right) = 56 M_t \cdot \frac{W_2 \pi}{30}$$

$$P_{rotel} = 4489 W \rightarrow 50 Hz$$

$$P_{rotel, 32Hz} = S_{Ti} \cdot M_t \cdot \frac{W_{Ti} \cdot \pi}{30} = 4489 W$$

## Auditorne vježbe 10.

srednja vrijednost

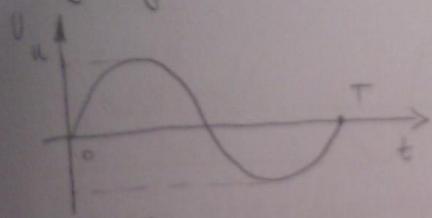

$$U = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) dt$$

induktivitet

$$u_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt} //$$

$$i_L(t) = \frac{1}{L} \int_0^t u(t) dt + i_L(0) / \cdot \frac{L}{T}$$

$$i_L(T) - i_L(0) = 0$$

$$u_L = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) dt = 0$$

KAPACITET

$$i(t) = C \cdot \frac{di(t)}{dt}$$

$$I_C = \frac{1}{T} \int u(t) dt = 0$$

efektivne vrijednosti

$$- P = \frac{U_{DC}^2}{R} \sim P = \frac{U_{eff}^2}{R}$$

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T P(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{U^2(t)}{R} dt = \frac{1}{R} \left[ \frac{1}{T} \int_0^T U^2(t) dt \right] = \frac{U_{eff}^2}{R}$$



$$U_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T U^2(t) dt}$$

RMS  
root mean square

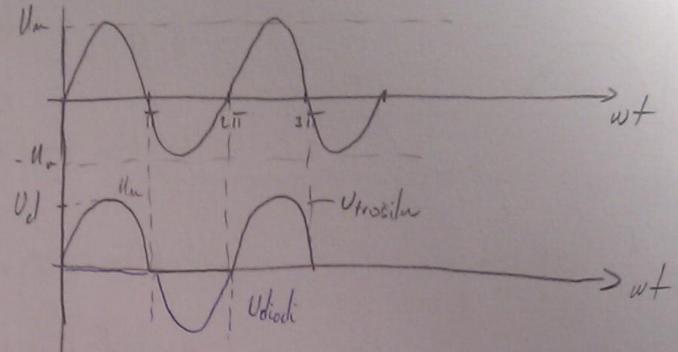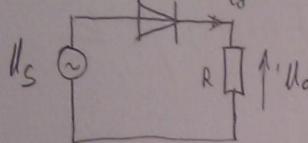1. Poluvlivi ispravljač var sliči i na sljedeće početke

$$U_S = 170 \sin(377t) \text{ V}$$

$$\frac{R=15\Omega}{I, I_{\text{RMS}}, P, R=2}$$



$$I_d = \frac{U_d}{R} = \frac{1}{R} \left[ \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} u(\omega t) d\omega t \right]$$

$$= \frac{1}{R} \left[ \frac{1}{2\pi} \cdot U_m(-1) \cos(\omega t) \Big|_0^{\pi} \right]$$

$$= \frac{U_m}{R \cdot \pi} = \frac{170}{15 \cdot \pi} = 3,6 \text{ A}$$

$$\int \sin^2(x) = \frac{x}{2} - \frac{\sin(2x)}{4}$$

$$I_{\text{RMS}} = \frac{U_{\text{RMS}}}{R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2(t) dt}$$

$$= \frac{1}{R} \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} u_m^2 \sin^2(\omega t) d(\omega t)} = \frac{U_m}{R} \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} \frac{\omega t}{2} - \frac{\sin(2\omega t)}{4} d(\omega t)}$$

$$= \frac{U_m}{R} \sqrt{\frac{1}{4\pi} \cdot \pi} = \frac{U_m}{2R} = 5,67 \text{ A}$$

$$P = I_{\text{RMS}}^2 \cdot R = 5,67^2 \cdot 15 = 481,67 \text{ W}$$

$$\lambda = \frac{P}{S} = \frac{P}{U_{\text{RMS}} \cdot I_{\text{RMS}}} = \frac{481,67 \text{ W}}{\frac{170}{\sqrt{2}} \cdot 5,67} = 0,706$$

(2)

(24)


2. Poluvodični i provođački poredak je R, L tračnik i na slijedeće  
naučne podatke

$$R = 100\Omega$$

$$L = 0,1H$$

$$\omega = 377 \text{ rad/s}$$


$$U_m = 100V$$

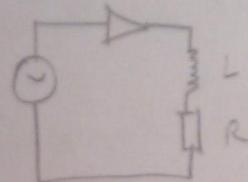

a) Načrtite vole oblike napona i struje tračnika  
napon na tračniku i d-d

induktivitet se  
protivi proučju

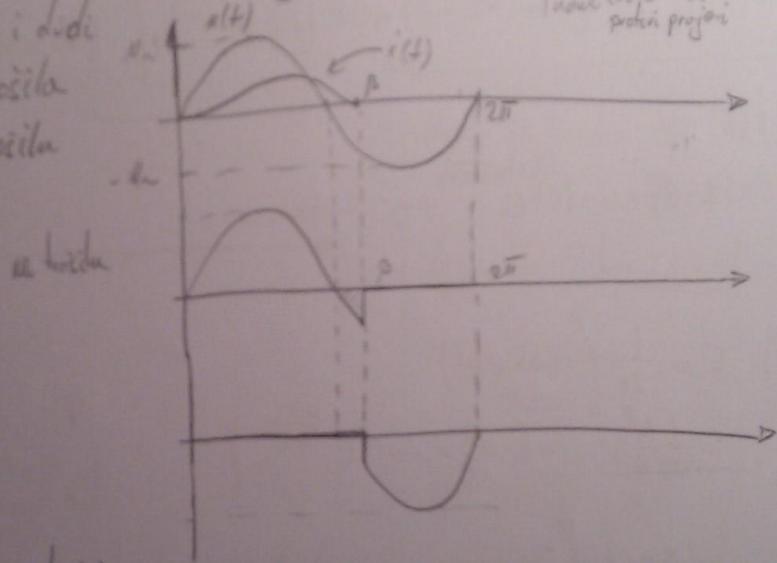b) srednju struju tračnika  
c) srednju struju tračnika



$$u_m \sin(\omega t) = R i(t) + L \frac{di(t)}{dt}$$

$$i(t) = i_f(t) + i_n(t)$$

i<sub>f</sub> = forced, i<sub>n</sub> = natural

$$i_f(t) = \frac{U_m}{Z} \sin(\omega t - \Theta) \quad \Theta = \arctan\left(\frac{RL}{R^2 + L^2}\right)$$

$$R i(t) + L \frac{di(t)}{dt} = 0 \Rightarrow i_n(t) = A e^{-\frac{t}{\tau}} \quad \left[ \tau = \frac{L}{R} \right]$$

$$i(t) = \frac{U_m}{Z} \sin(\omega t - \Theta) + A e^{-\frac{t}{\tau}}$$

(25)

(24)

$$i(0) = 0$$

$$\frac{U_m}{Z} \sin(\omega t - \Theta) + A e^{-\frac{\omega t}{\omega_r}} = 0$$

$$\frac{U_m}{Z} \sin(0 - \Theta) + A e^0 = 0$$

$$A = \frac{U_m}{Z} \sin \Theta$$

$$i(\omega t) = \frac{U_m}{Z} \left[ \sin(\omega t - \Theta) + \sin(\Theta) e^{-\frac{\omega t}{\omega_r}} \right] \quad \Theta < \omega t < \beta$$

c)  $i(\beta) = 0$

$$\sin(\beta - \Theta) + \sin(\Theta) e^{-\frac{\beta}{\omega_r}} = 0 \rightarrow \text{MATLAB}$$

$$\underline{\beta = 3,5 \text{ rad}}$$

$$\begin{aligned} b) \quad I &= \frac{1}{2\pi} \int_0^\beta i(\omega t) d\omega t \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[ \frac{1}{Z} \sin(\omega t - \Theta) + \sin \Theta e^{-\frac{\omega t}{\omega_r}} \right]_0^\beta \end{aligned}$$

$$= 0,308 A$$

cf. vierkant

$$I_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^\beta i(\omega t)^2 d\omega t} = 0,474 A$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2} = 106,9 \Omega$$

$$\Theta = f_{0,0}^{-1}\left(\frac{\omega L}{R}\right) = 0,361$$

c)  $P = I_{\text{rms}}^2 \cdot R = 22,4 W$

$$\lambda = \frac{P}{S} = \frac{22,4}{\frac{100}{P_2} \cdot 0,474} = 0,67$$

8. Pokušati diodi ispravljaju opt poluvodički trojib i EMS

tačko:

$$U_{et} = 230V$$

$$f = 50Hz$$

$$R = 20\Omega$$

$$U_{oc} = 150V$$


$$U_k = 1V$$

$$R_d = 2m\Omega$$


izrči gubitke vodnjaka diode

$$P_g = ?$$

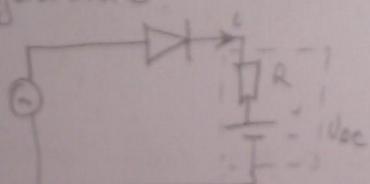Pri proračunu izračunaj napona nrie se zvadit napon  
vodnjaka diode



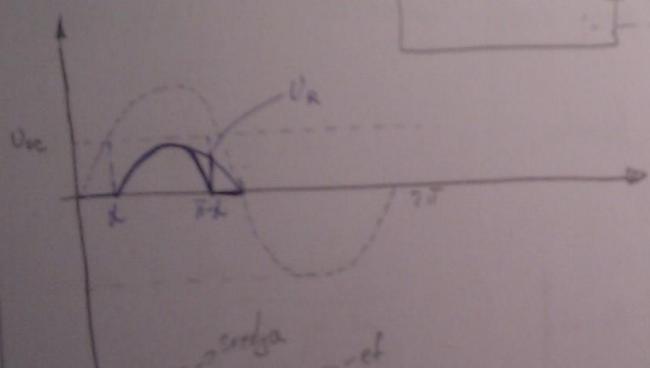- Napon na fasičku  
z - odete sa  $U_{oc}$



$$P_g = I_d \cdot U_k + I_{max}^2 \cdot R_d$$

$$U_d = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [U_m \sin(\omega t) - U_{oc}] d(\omega t) = \frac{1}{2\pi} \left[ U_m (2 \cos \alpha) - U_{oc} (\pi - 2\alpha) \right]$$

$$U_m \sin \alpha = U_{oc} \rightarrow \text{dioda raste u skit}$$

$$\alpha = \arcsin \left( \frac{U_{oc}}{U_m} \right) = 0,473$$

$$U_d = 39,75V \Rightarrow I_d = \frac{U_d}{R} = \frac{39,75}{20} = 1,99A$$

$$U_{rms} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (U_m \sin(\omega t) - U_{oc})^2 d(\omega t)} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\int_{-\pi}^{\pi} ((U_m^2 \sin^2(\omega t)) - 2U_m U_{oc} \sin(\omega t) + U_{oc}^2) d(\omega t)}$$

(27)

$$U_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \left[ U_m^2 \left( \frac{wt}{2} \int_0^{\pi-L} - \frac{\sin(\omega t)}{\omega} \right) \int_0^{\pi-L} + 2U_m U_d \cos(\omega t) \right] \left| \frac{\pi-L}{2} + U_{DC} \right|^2}$$

$$= 74,55V \Rightarrow I_{RMS} = 3,73A$$

$$P_g = 3,73^2 \cdot 2 \cdot 10^{-3} + 1,99 \cdot 1 = \underline{2,02W}$$

20k. Za poloviti ispravljaj sa pomoću diodom odrediti





Veličinu otpora i struje trioda

$$R = 22$$

$$L = 25mH$$

$$U_m = 100V$$

$$f = 50kHz$$

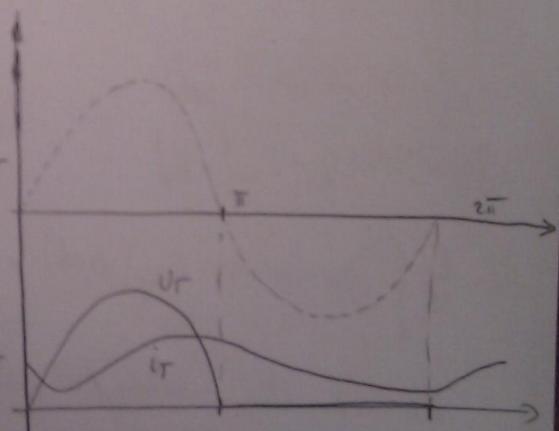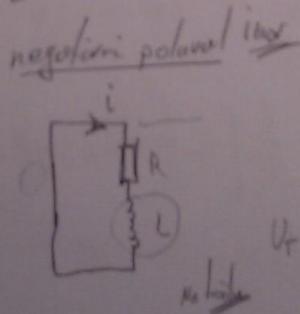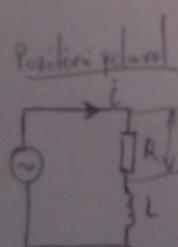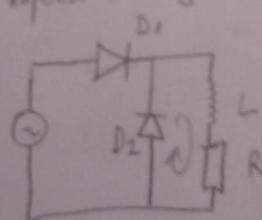

$$U(t) = \frac{U_m}{\pi} + \frac{U_m}{2} \sin(\omega t) - \sum_{n=2,4,\dots}^{\infty} \frac{2U_m}{(n\pi)\pi} \cdot \cos(n\omega t)$$

st. ur  
pri kojim je

vsi harmonici

$$U_d = \frac{U_m}{\pi} = \frac{100}{\pi} = 31,83V \quad I_d = \frac{U_d}{R} = \frac{31,83}{2} = 15,9A$$

$$I_n = \frac{U_m}{Z_n}$$

$$Z_n = |R + j\omega_0 L|$$

$$U_2 = \frac{2U_m}{(2^2 - 1)\pi} = 21,2V$$

$$Z_1 = \sqrt{R^2 + j(1\omega_0 L)^2} = 8,15\Omega$$

$$U_4 = \frac{2U_m}{(4^2 - 1)\pi} = 6,24V$$

$$Z_2 = 15,82\Omega$$

$$U_6 = \frac{2U_m}{(6^2 - 1)\pi} = 1,82V$$

$$Z_3 = 31,46\Omega$$

$$Z_5 = 47,14\Omega$$

$$I_1 = 6,17A$$

$$I_2 = 1,34A$$

$$I_3 = 0,13A$$

$$I_5 = 0,039A$$

Snaga prednje traciške

$$I_{\text{rms}} = \sqrt{\sum_{k=0}^{\infty} I_{\text{rms},k}^2}$$

$$I_{\text{rms}} = \sqrt{15,9^2 + \left(\frac{6,17}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{1,34}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{0,13}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{0,039}{\sqrt{2}}\right)^2}$$

sr. n. jedinstv  
sr. vrijednost  
el. vrijednost  
el. vrijednost

$$I_{\text{rms}} = 16,52A$$

raste red  $n \neq z \neq w$

$$P = I_{\text{rms}}^2 \cdot R = 545,5W$$

više harmonike naredi začevati

$$\frac{L}{R} = \tilde{L} \neq z \neq w \Rightarrow I \downarrow$$

staje  $L$  nroji valovitost veća

$L$  veći valovitost manja

$$w \neq z \neq -I \downarrow$$

60

(31)

zähler stange

el. m. stange iron i. freilei. - in jordalde

$$\lambda = \frac{P}{S} = \frac{P}{U_{\text{Spann}} \cdot I_{\text{Spann}}} = \frac{565,3}{100 \cdot 11,24} = 0,686$$

$$I_{\text{SAMS}} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} I_S^2 d\omega t} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} 15,3^2 d\omega t} = 11,24 A$$

①

## Auditorne vježbe 11.

Klasični stroj, nacrtajte upravljujući uređenje u novom spoju i za



$$U_{\text{usb}} = 100V$$

$$I_{\text{usb}} = 1A$$

spoj na uređi napaj  $U = 230V$  odredite

- orient srednje vrijednosti napona trizila o baza upravljača
- faz upravljača takav da se osigura uzbruda struja
- veličine napona i struje

$$\frac{L}{R} \Rightarrow \infty$$

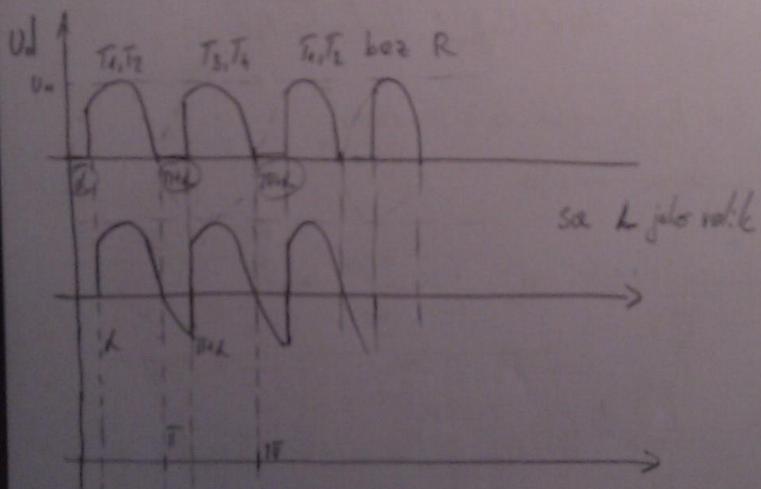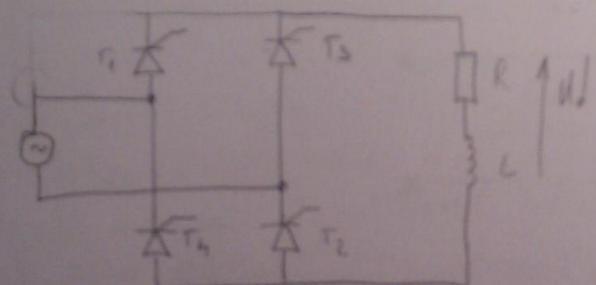

$$U_d = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} U_m \sin(\omega t) d\omega t = \frac{1}{\pi} U_m (-1) \cdot \cos \omega t \Big|_{-\pi/2}^{\pi/2}$$


$$U_d = -\frac{U_m}{\pi} \left[ \underbrace{\cos(\pi + \alpha)}_{\cos \alpha} - \cos \alpha \right] = \frac{2 \cdot U_m}{\pi} \cos \alpha$$

(31)

$$\cos \lambda = \frac{U_d \cdot \pi}{2 U_m} = \frac{100 \cdot \pi}{2 \cdot 230\sqrt{2}} = 0,483$$

$$\lambda = 61,12^\circ$$

STRUJE KROZ TIRISTORE

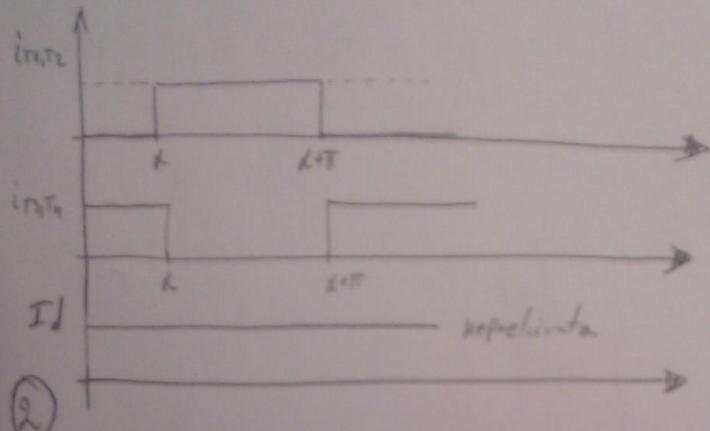


② Fotofotočki modul ima nestrije napon  $U_{dc}$  i  $R_a = 0,5 \Omega$  snaga modula  $P = 1kW$  a napon - struja  $110V = U_{eff_{pm}}$ . Induktivitet je dovoljno veliki

a) Kad upravljačka  $\lambda$  kod kog učinka modul daje  $P = 1kW$

b) Snagu loga pre negoju mreža

c) gubitak na  $R_a =$

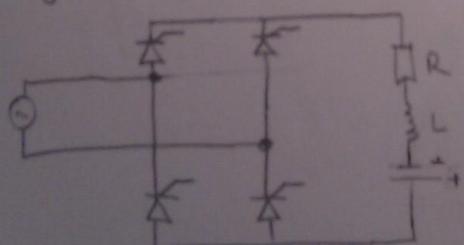

$$P_{dc} = U_{dc} \cdot I_{dc}$$


$$I_{dc} = \frac{P_{dc}}{U_{dc}} = \frac{1 \cdot 10^3}{100} = 10A$$

$$U_R = I_d \cdot R = 10 \cdot 0,5 = 5V$$

$$\boxed{P_R = 10 \cdot 5 = 50W}$$

$$P_{nc} = P - P_R = 950W$$
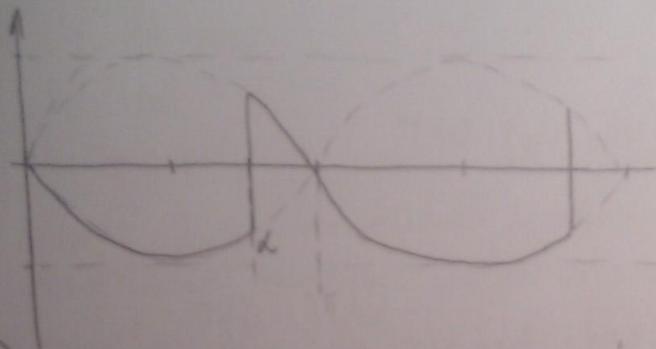
$$U_d = \frac{2U_m}{\pi} \cos \phi \Rightarrow \phi = \arccos \left( \frac{U_d \pi}{2U_m} \right) = 163,6^\circ = \left( -\frac{95\pi}{2 \cdot 110\sqrt{2}} \right)$$





- ③ Nacrtajte silovci i stresnji prekorac bez galvanickega odvajjalca.  
Nacrtajte vale oblike napaja in stresje induktivnosti za neispredidni rezonator.  
Izvedite naponske in stranske transistorske jednadžbe rezonatorja R pri  
kognanju prekorac nad izena graniči ispredidnega rezonatorja?

$$U_{DC} = 100V$$

$$L = 20mH$$

$$f_0 = 10kHz$$

$$D = 0,6$$

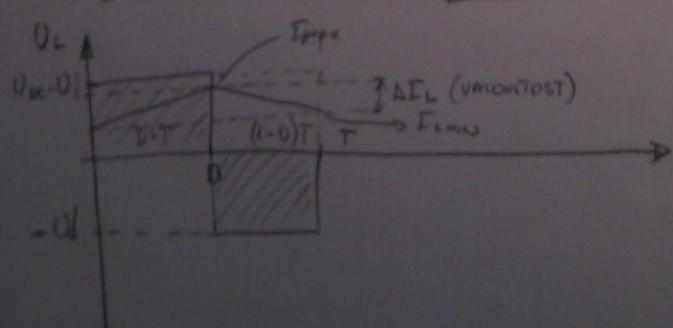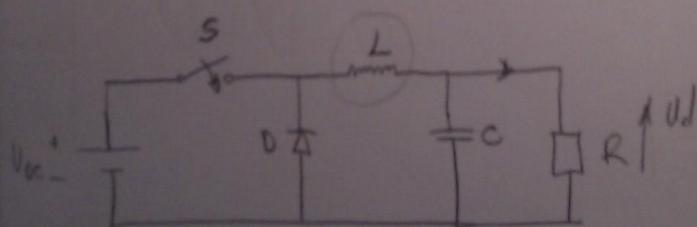

$$U_L = U_{DC} + U_d$$

Srednja napona na induktivnosti  
je enako nuli

$$ZATVORENA SIKLOPIKA$$

$$U_L = U_{DC} - U_d = L \frac{di_L}{dt}$$

$$\frac{di_L}{dt} = \frac{\Delta i_L}{\Delta T} = \frac{U_{DC} - U_d}{L}$$

$$\Delta I_{Lz} = \frac{U_{DC} - U_d}{L} \cdot \Delta T = \frac{1}{L} (U_{DC} - U_d) \cdot D \cdot T$$

SIKLOPIKA OTVORENA

$$U_L = -U_d = L \frac{di_L}{dt} = L \frac{\Delta I_L}{\Delta T} \quad \Delta I_{L0} = -\frac{U_d}{L} (1-D)T$$

$$\Delta I_{L0} + \Delta I_{Lz} = 0$$

$$\frac{1}{L} (U_{DC} - U_d) \cdot D \cdot T = \frac{+U_d}{L} (1-D)T$$

$$U_{DC} D - U_d D = U_d - U_d D$$

$$\boxed{U_d = U_{DC} \cdot D} \quad \text{transf. jednadžba}$$

STROJNA JEDNADŽBA

$$P_{DC} = P_d$$

$$I_s \cdot U_{DC} = I_d \cdot U_d$$

$$\boxed{I_d = I_s \cdot \left( \frac{U_{DC}}{U_d} \right) = \frac{I_s}{D}}$$

$$I_{MIN} = I_L - \left| \frac{\Delta I_L}{2} \right| = 0$$

$$\frac{U_d}{R} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{L} U_d (1-D)T$$

$$R = \frac{2L}{(1-D)T} = \frac{2 \cdot 20 \cdot 10^{-3}}{(1-0,6)} \cdot 10 \cdot 10^3 = \boxed{1000 \Omega}$$

(34)

4)

Istosnjenoj učlazi prekorači na slj. podatke



$$U_{oc} = 5V \text{ ulaz}$$

$$U_d = 1SV \text{ izlaz}$$

$$P_d = 25W$$

$$f_s = 300kHz$$

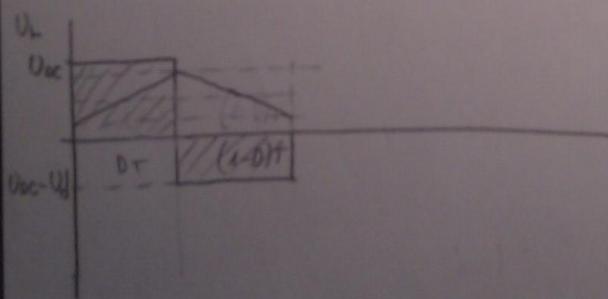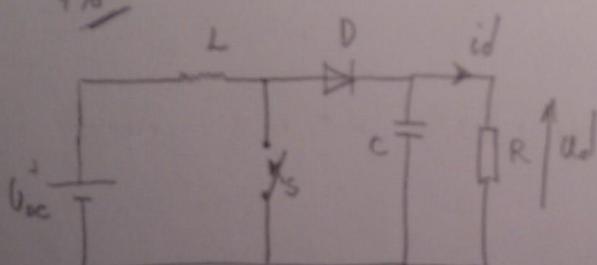Određite  $D$ , vrednost strujne korekcije i da li je vrijednost struje kroz induktivitet moguće biti manja od 50% nego se srećje vrijednosti kapaciteta takođe da volatilitet izlazog napona ne bude veći od 1%



sljeplo zatvara

$$U_r = U_{oc} = L \cdot \frac{di_L}{dt}$$

$$\Delta i_L = \frac{1}{L} \cdot U_{oc} \cdot \Delta T$$

sljeplo otvara

$$U_r = U_{oc} - U_d = L \cdot \frac{di_L}{dt}$$

$$\Delta \ddot{i}_L = \frac{1}{L} (U_{oc} - U_d) \Delta T$$

$$\Delta i_{L2} + \Delta i_{L0} = 0$$

$$\frac{1}{L} U_{oc} \cdot D \cdot T = -\frac{1}{L} (U_{oc} - U_d) \cdot (1 - D) T$$

5)

$$U_{DC} \cdot D = -U_{DC} + U_{DC} \cdot D + U_d + U_d \cdot D$$

$$U_d(1-D) = U_{DC}$$

$$\boxed{U_d = \frac{U_{DC}}{1-D}}$$

$$D = \frac{U_d - U_{DC}}{U_d} = \frac{15 - 5}{15} = 0,67$$

$$P_d = \frac{U_d^2}{R} = U_d \cdot I_d = P_g = 0$$

$$P_{DC} = U_{DC} \cdot I_L$$

$$P_d = P_{DC} \Rightarrow U_{DC} \cdot I_L = \frac{U_d^2}{R} = \frac{U_{DC}^2}{(1-D)^2 \cdot R}$$

$$I_L = \frac{U_{DC}}{(1-D)^2 \cdot R} \rightarrow \text{sr. vrijedost stagle induktora}$$

$$I_{min} = I_L - \left| \frac{\Delta I_L}{2} \right| > \frac{1}{2} I_L$$

$$\frac{1}{2} I_L > \frac{1}{2} \Delta I_L$$


$$\frac{U_{DC}}{(1-D)^2 R} > \frac{U_{DC}}{L} \cdot D \cdot T$$

$$L > D(1-D)^2 \cdot \frac{R}{f}$$

$$\boxed{R = \frac{U_d^2}{P_d} = \frac{225}{25} = 9 \Omega}$$

$$L_{min} > 0,67(1-0,67)^2 \cdot \frac{9}{300 \cdot 10^3} = 2,22 \mu H$$

(36)

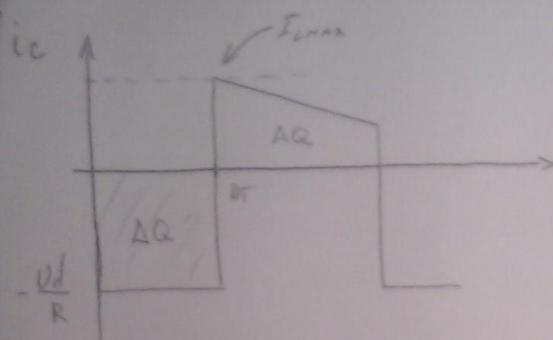

$$a = C \cdot U_d$$

$$\Delta Q = C \cdot U_d = \frac{U_d}{R} \cdot D \cdot T$$

$$\frac{\Delta Q}{U_d} = \frac{D}{p.f} \Rightarrow C > \frac{D}{\frac{U_d}{U_d} p.f} \quad C > \frac{0,67}{0,01 \cdot 9 \cdot 300 \cdot 10^{-3}}$$


5. Uzložni silazni prekvarač ima sljedeće podatke

$$U_{OC} = 24V \quad R = 5\Omega \quad C = 80\mu F$$

$$D = 0,4 \quad L = 20\mu H$$

Određite:

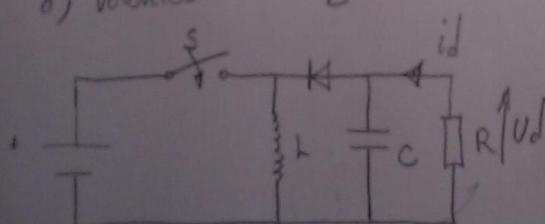- a) Izbori rapan na trošila
- b) Sklopne frekv. tako da  $\Delta I_L = 4,8A$
- c) Srednja vrijednost struje induktiviteta
- d) Vrijest izložnog napona



stupna zatvaranje

$$U_L = U_{OC} = L \frac{\Delta I_L}{\Delta T}$$

$$\Delta I_L = \frac{1}{L} U_{OC} \cdot D \cdot T$$

sklopne zatvaranje


$$\Delta i_L = \frac{1}{L} U_d (1-D) T$$

(31)

$$\frac{1}{R} U_{OC} \cdot D \cdot f = - \frac{1}{R} U_d (1-D) f$$

$$U_d = - U_{OC} \cdot \frac{D}{1-D}$$

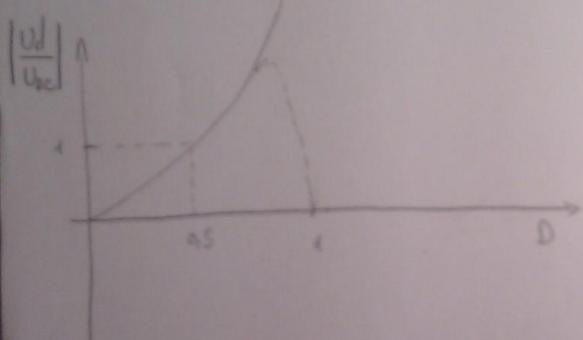a)  $U_d = - 24 \cdot \frac{0,4}{1-0,4} = - 16 \text{ V}$



$$\Delta I_L = \frac{U_{OC}}{L} \cdot D \cdot f = 4,8 \text{ A}$$

$$f = \frac{U_{OC} \cdot D}{L \cdot \Delta I_L} = \frac{24 \cdot 0,4}{20 \cdot 10^{-6} \cdot 4,8} = 100 \text{ kHz}$$

$$I_S = I_L \cdot D \quad U_{OC} \cdot I_S = \frac{U_d}{R}$$

$$I_L = \frac{U_d}{R} \cdot \frac{1}{D \cdot U_{OC}} = \frac{U_{OC} \cdot D}{R(1-D)^2} = \frac{24 \cdot 0,4}{5 \cdot 0,6^2} = 5,33 \text{ A}$$

$$I_{L_{MAX}} = 7,33 \text{ A} \quad I_{L_{MIN}} = 2,93 \text{ A}$$

$$\Delta Q = \Delta U_d \cdot C = \frac{U_d}{R} \cdot D \cdot f$$

$$\frac{\Delta U_d}{U_d} = \frac{D}{RCf} = 0,01 \Rightarrow 1\%$$

(18)